 


# HERMES

# NoC Hermes

## Características


- ◆ Todo IP é conectado a um roteador (rede direta)
- ◆ Endereçamento XY
- ◆ Até 5 portas unidirecionais por roteador (N / S / W / E + Local)
- ◆ Bufferização de entrada



# Pacotes
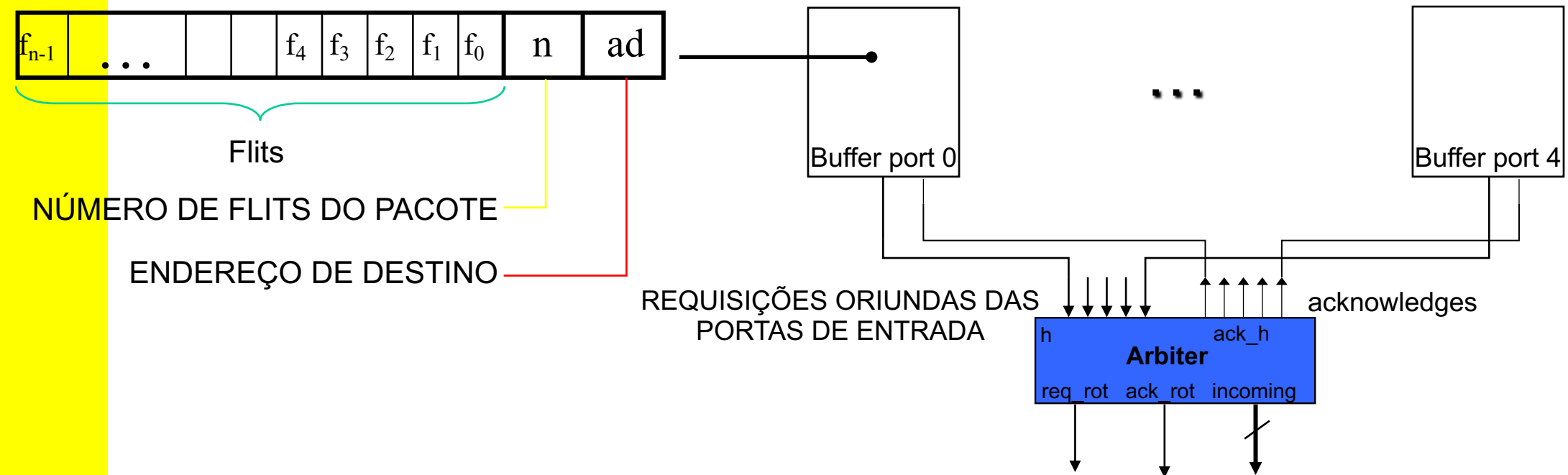
## ◆ Características


- ◆ Apenas o primeiro *flit* é tratado (endereço de destino)
- ◆ Arbitragem rotativa das prioridades de acesso às portas de saída (*round robin*)



# Árbitro e roteamento
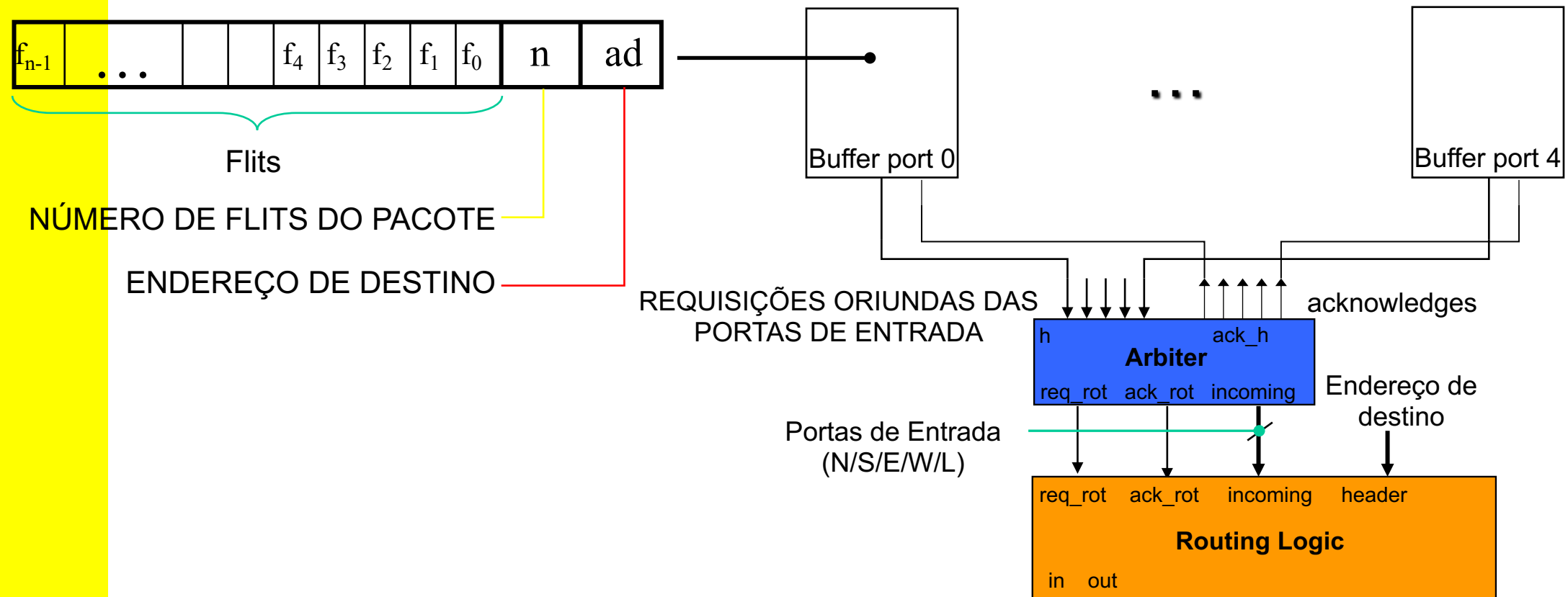
## ◆ Características


- ◆ Apenas o primeiro *flit* é tratado (endereço de destino)
- ◆ Arbitragem rotativa das prioridades de acesso às portas de saída (*round robin*)



# Tabela de roteamento
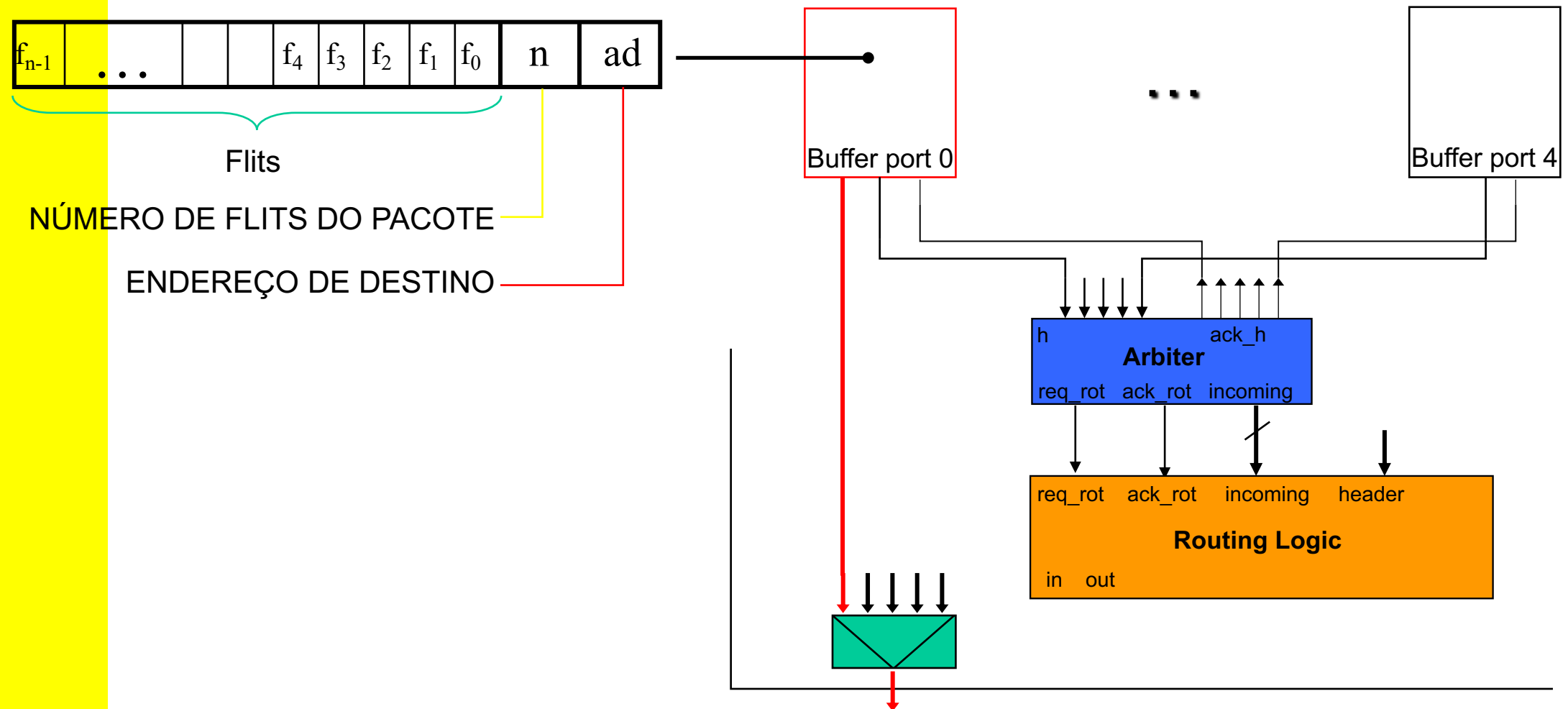
## ◆ Características

- ◆ Apenas o primeiro *flit* é tratado (endereço de destino)
- ◆ Arbitragem rotativa das prioridades de acesso às portas de saída (*round robin*)





# Tabela de roteamento

## ◆ Tabela de conexão

- ◆ Quando uma conexão é estabelecida o caminho entre a porta de entrada e saída é armazenado
- ◆ Tres vetores são utilizados: IN, OUT, FREE

	0-E	1-W	2-N	3-S	4-L
Free	1	1	1	1	1
In					
Out					

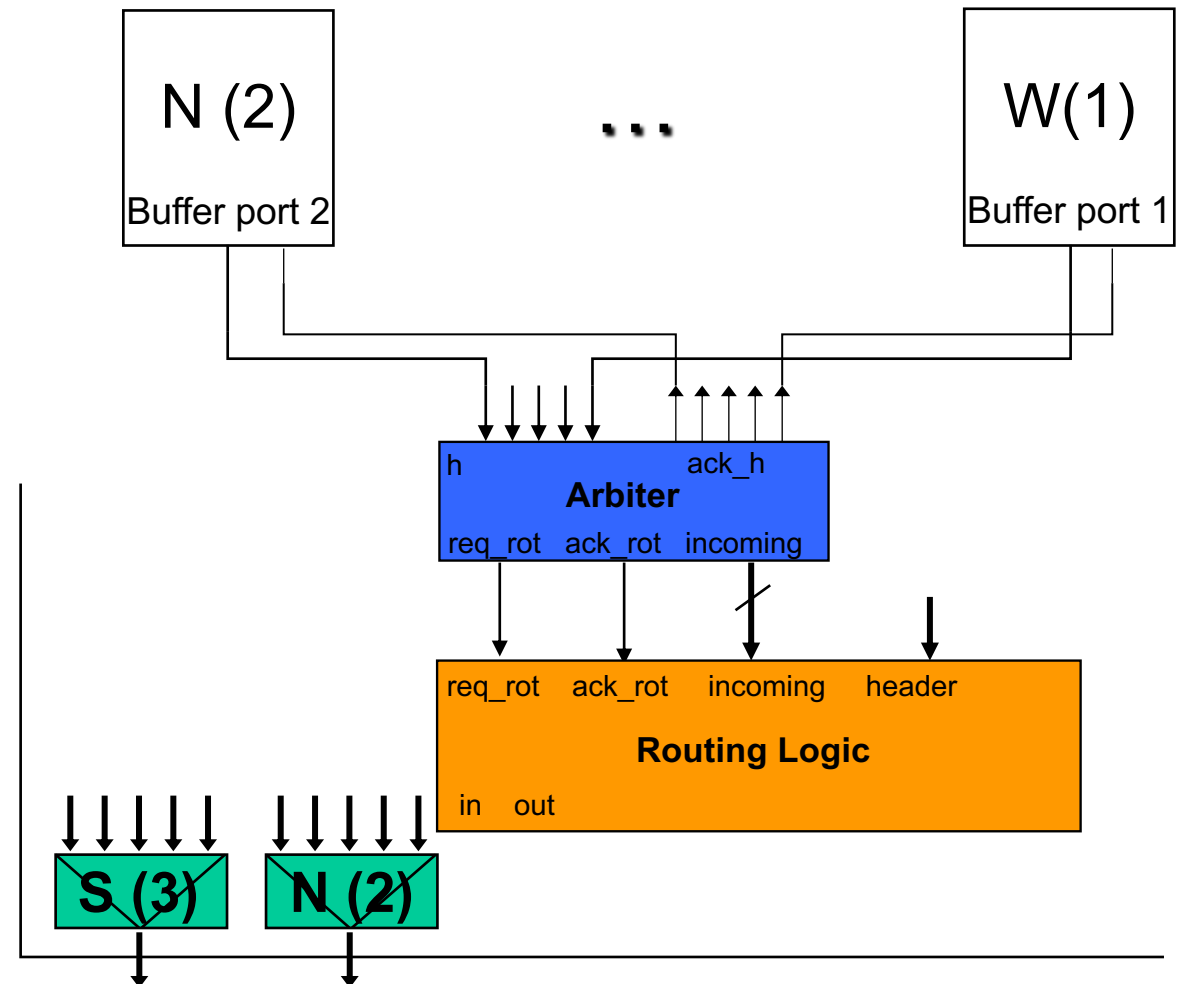
 


# Tabela de roteamento

## ◆ Tabela de conexão

- ◆ Quando uma conexão é estabelecida o caminho entre a porta de entrada e saída é armazenado
- ◆ Tres vetores são utilizados: IN, OUT, FREE

	0-E	1-W	2-N	3-S	4-L
Free	1	1	1	1	1
In					
Out					

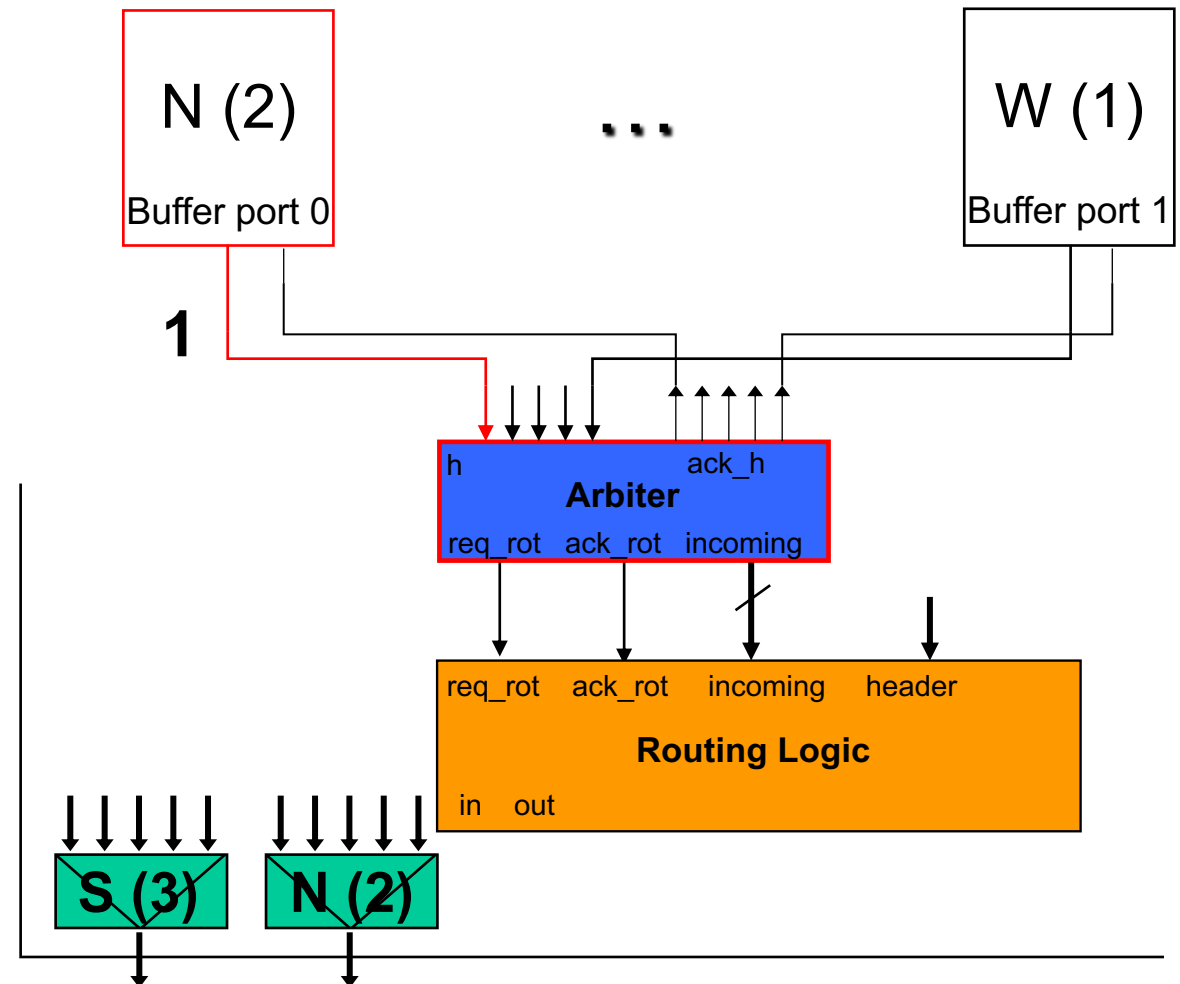
 


# Tabela de roteamento

## ◆ Tabela de conexão

- ◆ Quando uma conexão é estabelecida o caminho entre a porta de entrada e saída é armazenado
- ◆ Tres vetores são utilizados: IN, OUT, FREE

	0-E	1-W	2-N	3-S	4-L
Free	1	1	1	1	1
In					
Out					

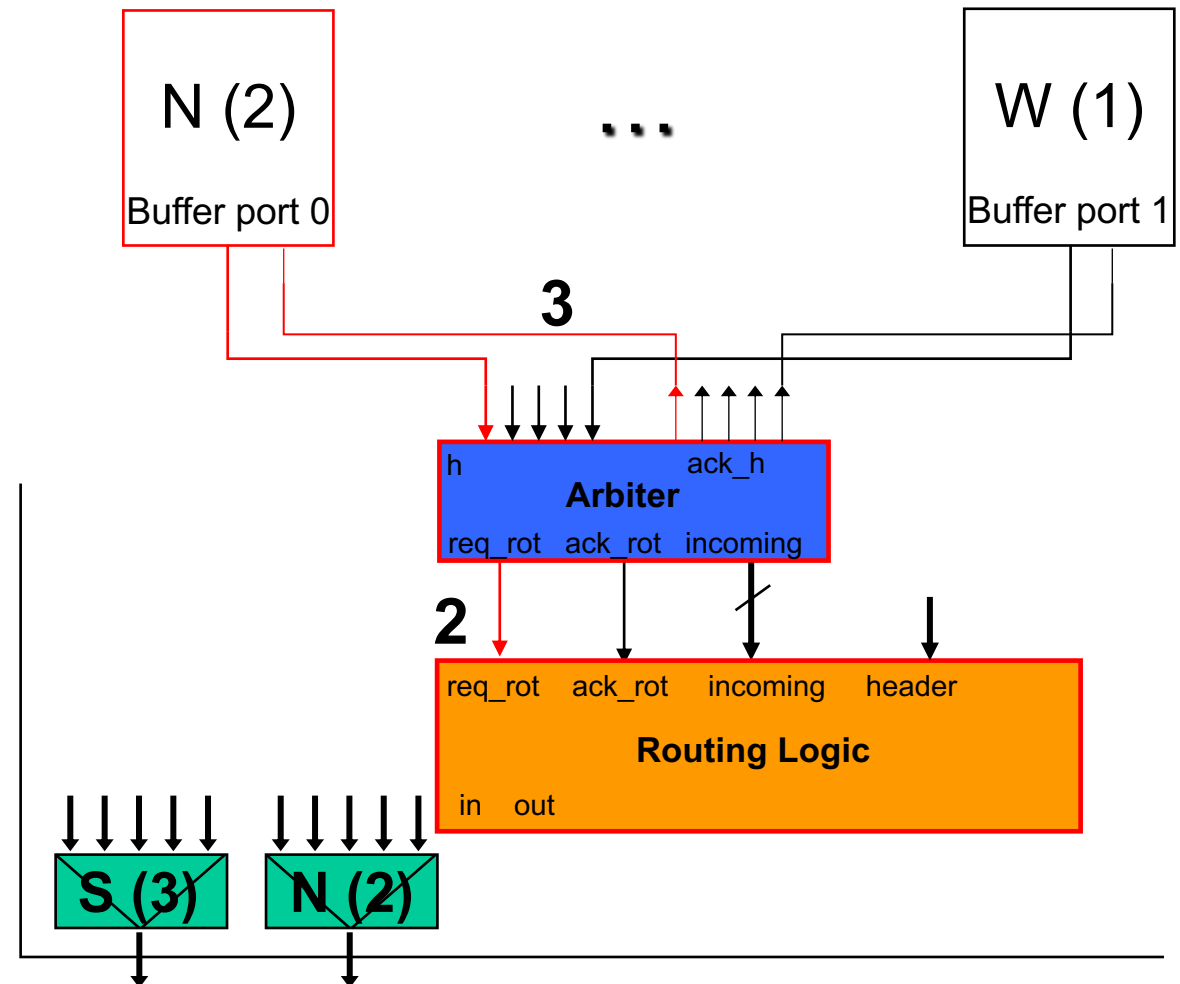 





# Tabela de roteamento

## ◆ Tabela de conexão

- ◆ Quando uma conexão é estabelecida o caminho entre a porta de entrada e saída é armazenado
- ◆ Tres vetores são utilizados: IN, OUT, FREE

	0-E	1-O	2-N	3-S	4-L
Free	1	1	1	0	1
In			3		
Out				2	

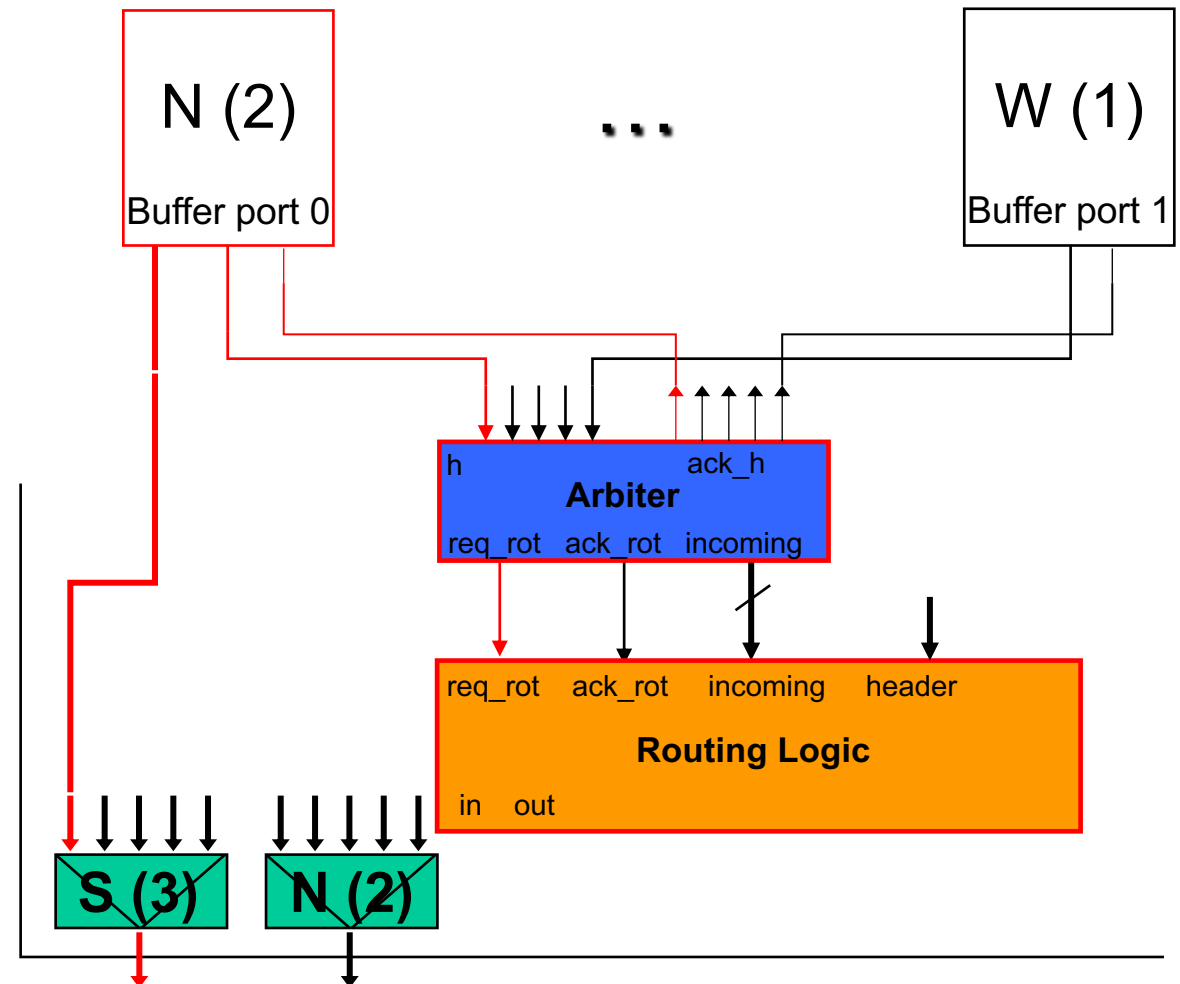
 


# Tabela de roteamento

## ◆ Tabela de conexão

- ◆ Quando uma conexão é estabelecida o caminho entre a porta de entrada e saída é armazenado
- ◆ Tres vetores são utilizados: IN, OUT, FREE

	0-E	1-O	2-N	3-S	4-L
Free	1	1	1	0	1
In			3		
Out				2	

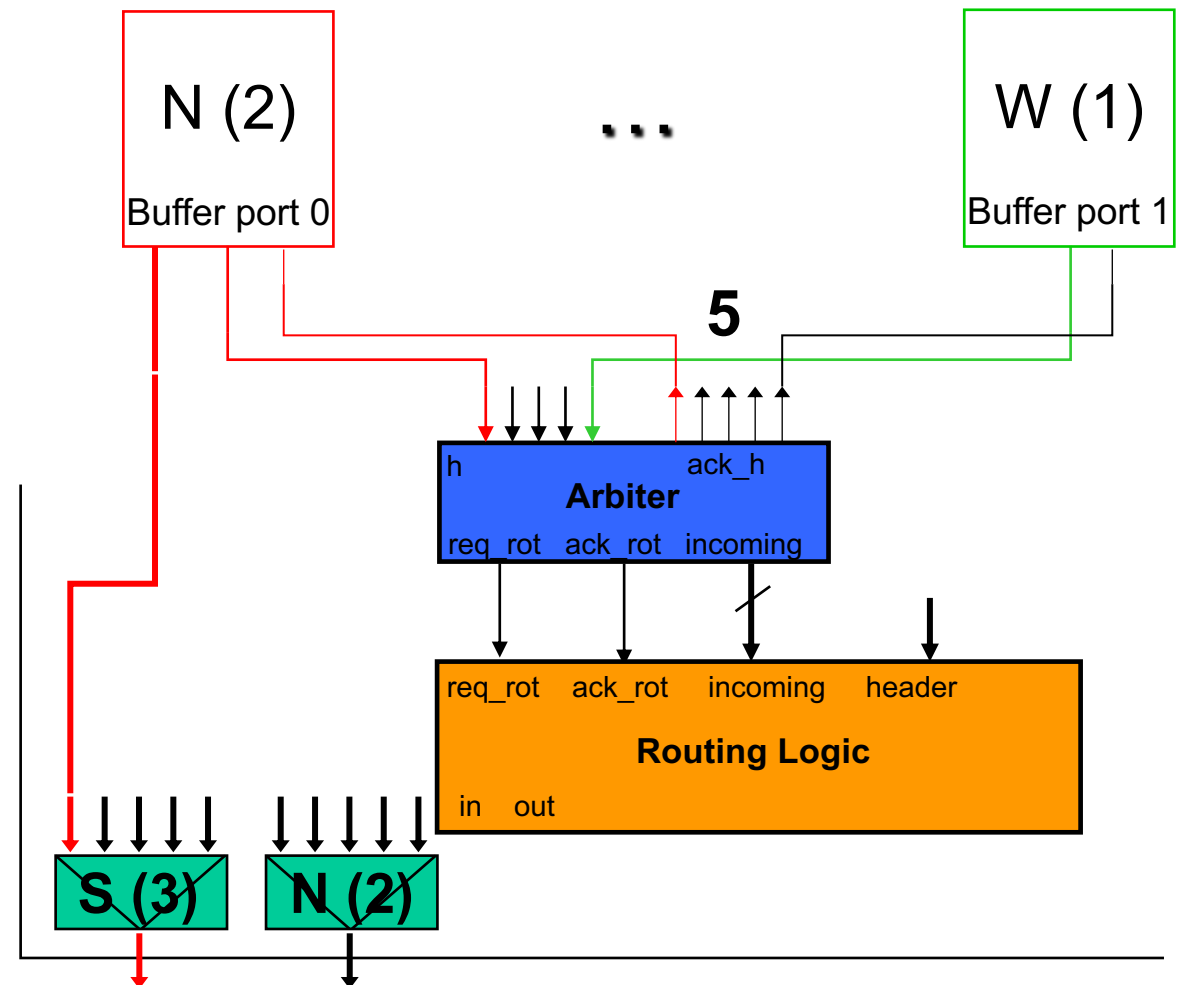
 


# Tabela de roteamento

## ◆ Tabela de conexão

- ◆ Quando uma conexão é estabelecida o caminho entre a porta de entrada e saída é armazenado
- ◆ Três vetores são utilizados: IN, OUT, FREE

	0-E	1-O	2-N	3-S	4-L
Free	1	1	1	0	1
In			3		
Out				2	

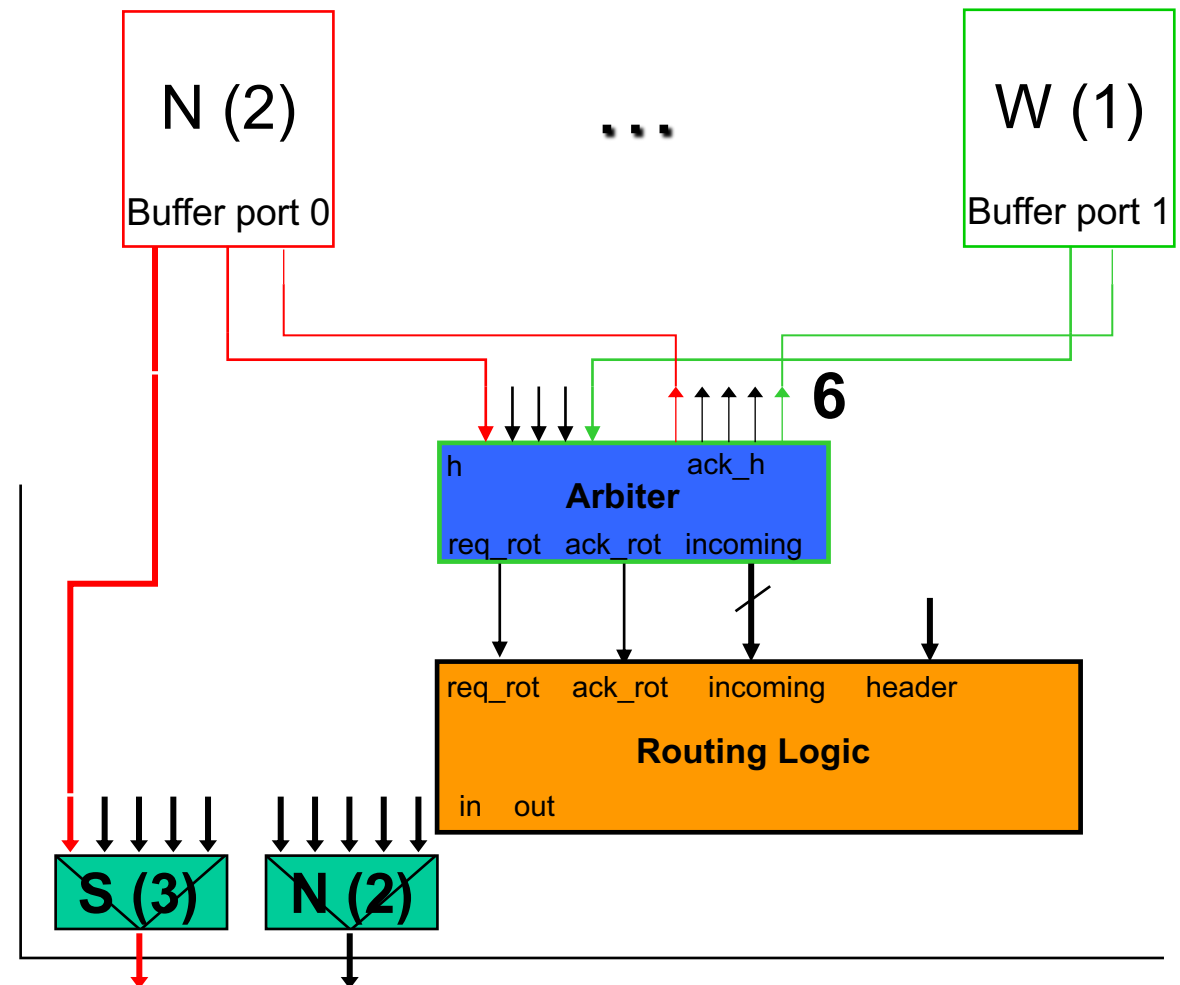
 


# Tabela de roteamento

## ◆ Tabela de conexão

- ◆ Quando uma conexão é estabelecida o caminho entre a porta de entrada e saída é armazenado
- ◆ Tres vetores são utilizados: IN, OUT, FREE

	0 - E	1 - W	2 - N	3 - S	4 - L
Free	1	1	0	0	1
In		2	3		
Out			1	2	

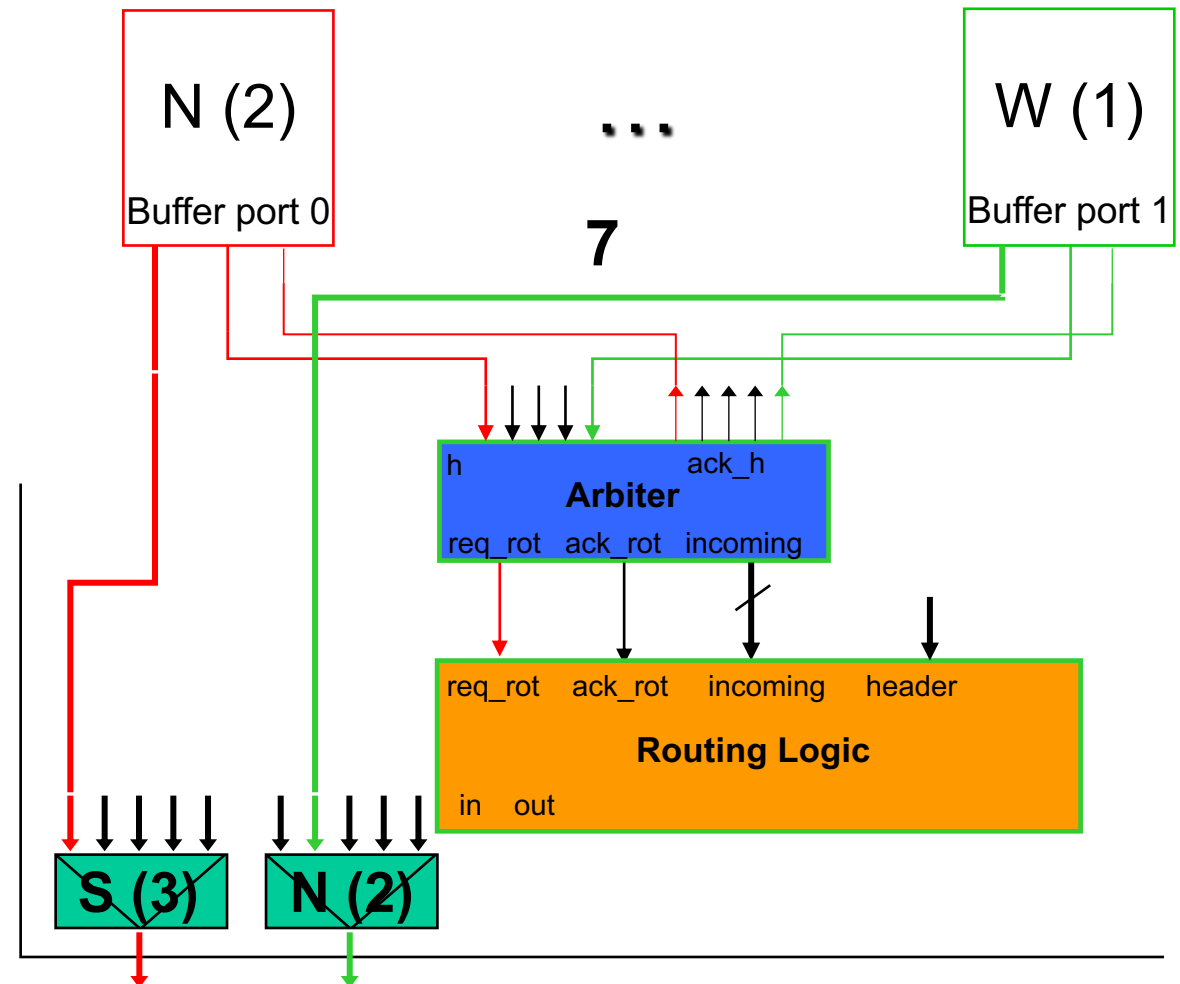 

# Estrutura do código

## **topNoC**

- **Instanciação de roteadores**
- **Conexão entre os sinais, com os devidos aterramentos (portas não utilizadas)**

# Estrutura do código


## Roteador

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use work.HermesPackage.all;

entity RouterCC is
generic( address: regmetadeflit);
port(
    clock:      in  std_logic;
    reset:      in  std_logic;
    clock_rx:   in  regNport;
    rx:         in  regNport;
    data_in:    in  arrayNport_regflit;
    credit_o:   out regNport;
    clock_tx:   out regNport;
    tx:         out regNport;
    data_out:   out arrayNport_regflit;
    credit_i:   in  regNport);
end RouterCC;
```

```
architecture RouterCC of RouterCC is
```
 
```
signal h, ack_h, data_av, sender, data_ack: regNport := (others=>'0');
signal data: arrayNport_regflit := (others=>(others=>'0'));
signal mux_in, mux_out: arrayNport_reg3 := (others=>(others=>'0'));
signal free: regNport := (others=>'0');
```



# Estrutura do código

## routerCC

```
begin
```

```
  FEast : Entity work.Hermes_buffer  
  port map(
```

```
  FWest : Entity work.Hermes_buffer  
  port map(
```

```
  FNorth : Entity work.Hermes_buffer  
  port map(
```

```
  FSouth : Entity work.Hermes_buffer  
  port map(
```


```
  FLocal : Entity work.Hermes_buffer  
  port map(
```

```
  SwitchControl : Entity work.SwitchControl(AlgorithmXY)  
  port map(
```


```
  CrossBar : Entity work.Hermes_crossbar  
  port map(
```

```
  CLK_TX : for i in 0 to (NPORT-1) generate  
    clock_tx(i) <= clock;  
  end generate CLK_TX;
```

```
end RouterCC;
```

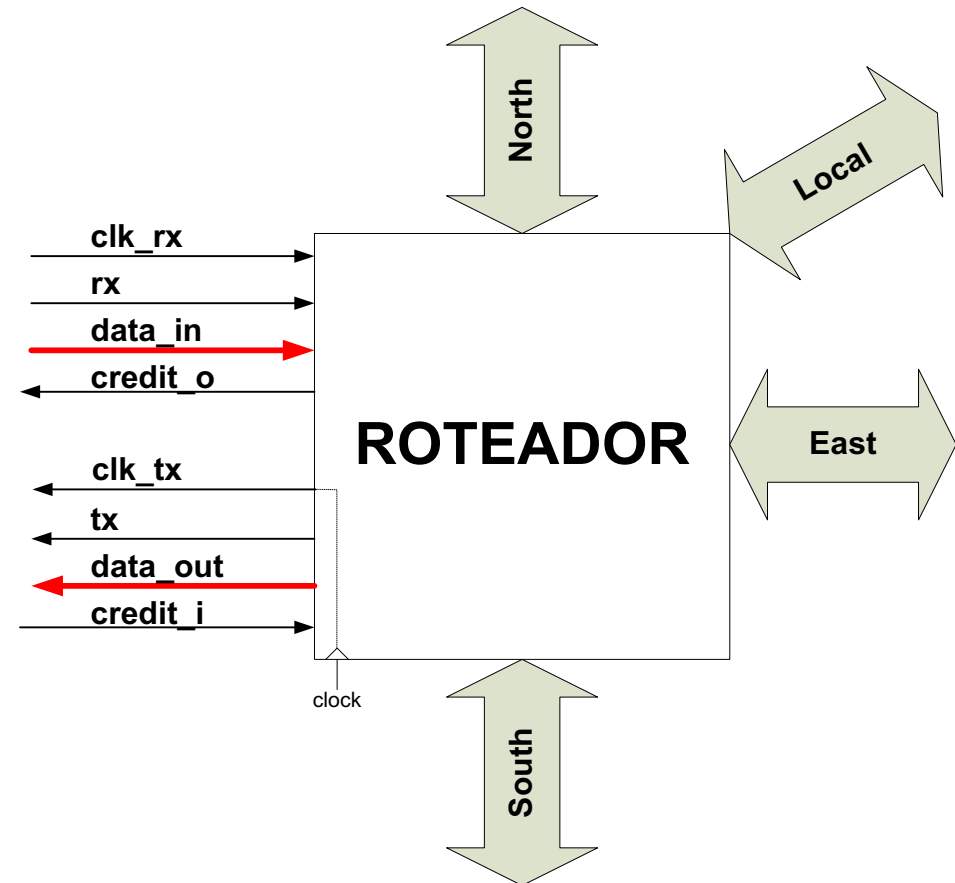


# Roteador

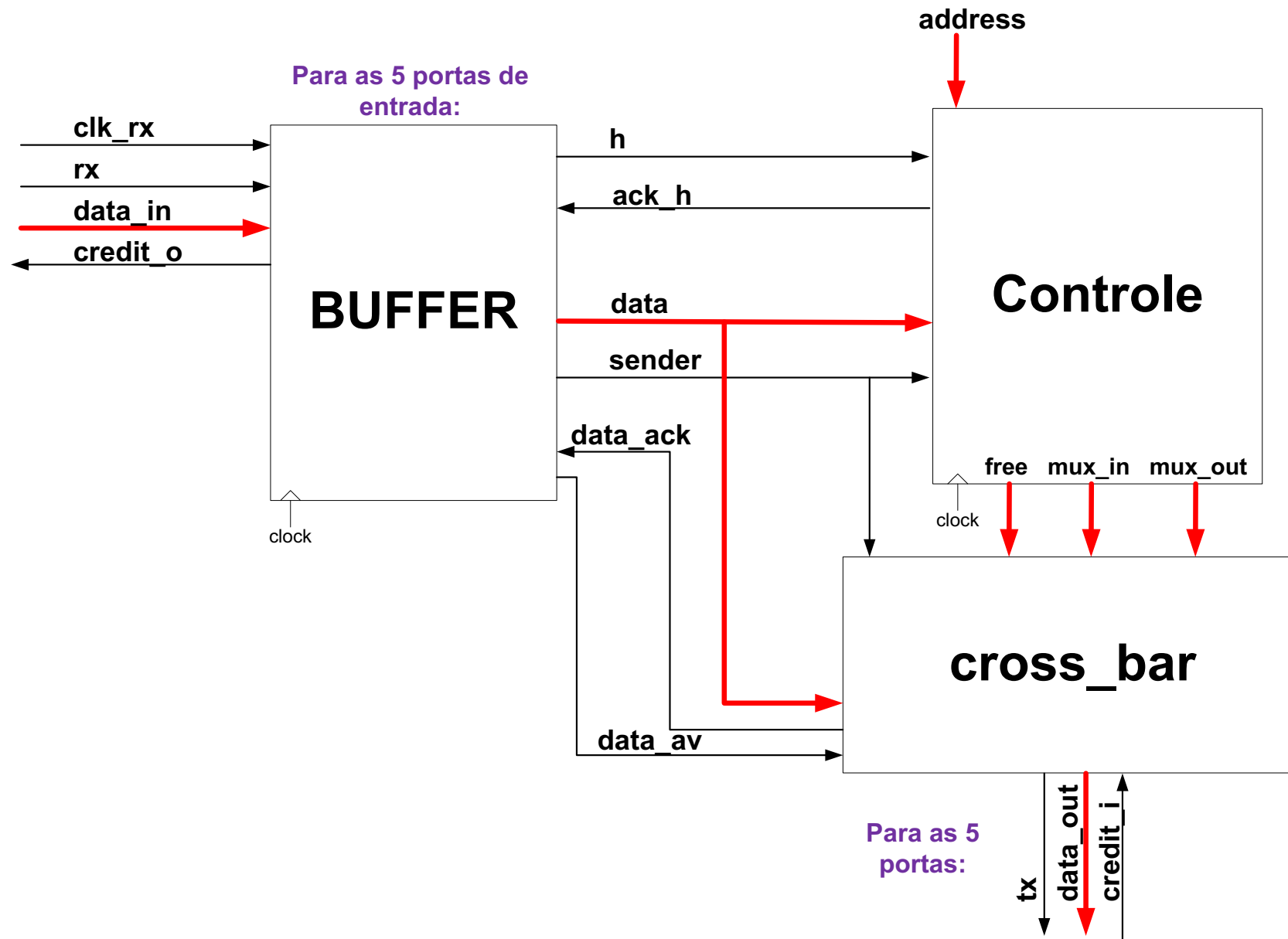




# Buffer

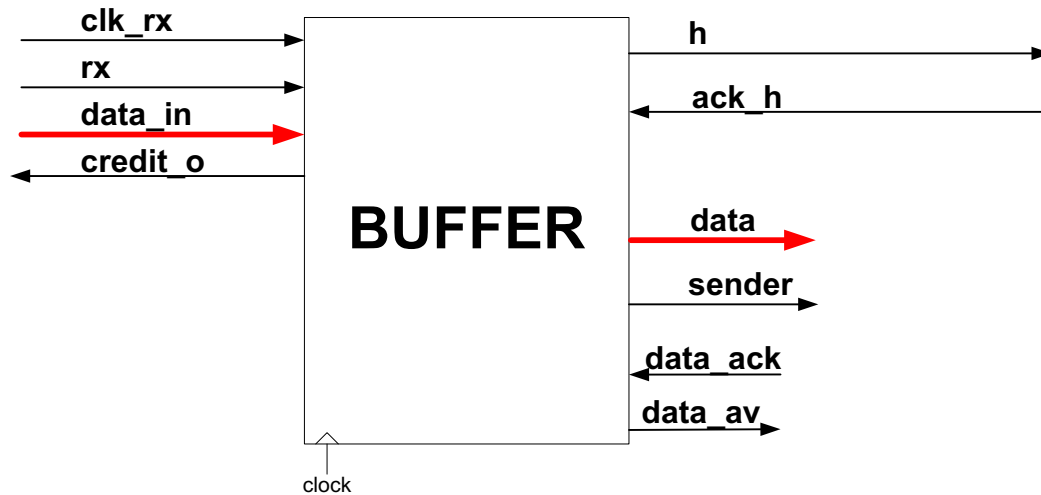

## FSM para ler do buffer

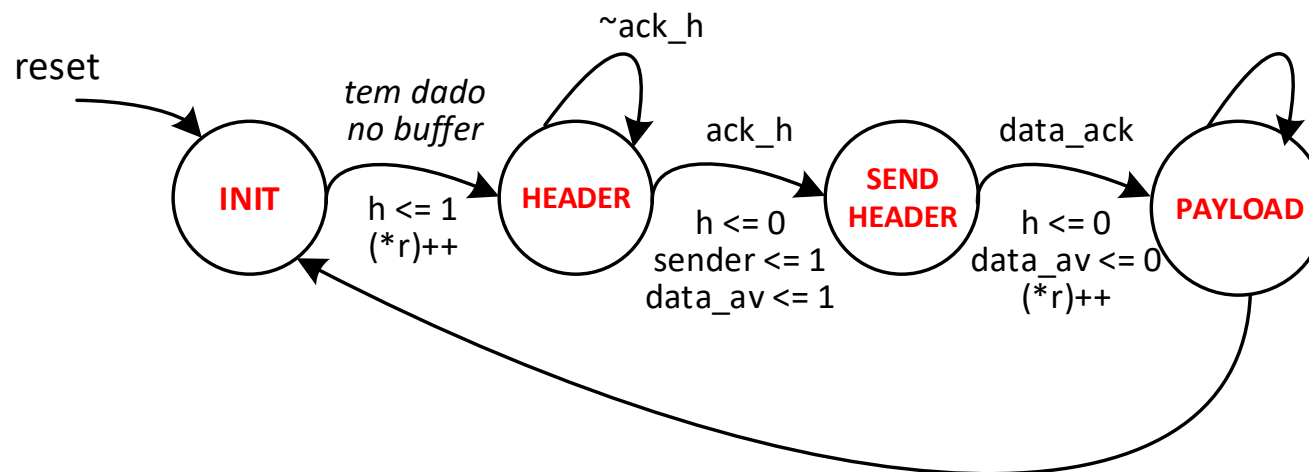

*se há dado no buffer:*  
`data_av <= 1`

*se o dado foi consumido:*  
{ `trata tam_pacote`

*se final do pacote:*  
{ `sender <= 0`  
  `data_av <= 0`  
  volta para INIT  
}

*senão:*  
{ `(*r)++`  
  continua em PAYLOAD  
}

# Buffer

## FSM de controle

