

# LABORATÓRIO 3 - SIMULAÇÃO DE PORTAS LÓGICAS NAND E NOR

Fernando Gehm Moraes - 31/março/2025

## Objetivo deste laboratório

Analisar a influência do número de **transistores em série** no atraso das portas lógicas e a **posição do chaveamento** (qual entrada está mudando de estado).

## Fazer download dos arquivos necessários ao laboratório


```
wget https://fgmoraes.github.io/microel/lab3/nand6.sp
wget https://fgmoraes.github.io/microel/lab3/nor6.sp
wget https://fgmoraes.github.io/microel/lab3/st65.scs
```

## Arquivo que descreve as portas NAND, de 2 a 6 entradas

Abrir o *netlist* nand6.sp e observar neste arquivo (na linha 2 há a data de atualização - **30/março/2025**):

- Linha **11**: processo 65nm
- Linha **14**: `.param .param wp=0.4 mob=2.45 cload=4fF`, onde:
  - **wp**: dimensão  $W_P$  em  $\mu m$
  - **mob**: relação de mobilidade ( $\mu_n/\mu_p$ ) para esta tecnologia
  - **cload**: carga de saída de cada porta NAND
- Linha **86**: tensão de alimentação (`vcc vcc 0 dc 1.0`)
- linhas **87** e **88**: comandos PWL (geração dos estímulos para as entradas i1 e i2)
- linhas **89** e **92**: tensão fixa em '1.0' nas entradas intermediárias da pilha série (i3, i4, i5, i6)
- **Linhas 23-30**: exemplo de descrição *spice* da porta lógica NAND3. Transistores P em paralelo, e os transistores N em série.
 
```
.SUBCKT nand3 o1 s1 s2 s3 vcc
M1 o1 s1 vcc vcc psvtgp w=wp l=0.06
M2 o1 s2 vcc vcc psvtgp w=wp l=0.06
M3 o1 s3 vcc vcc psvtgp w=wp l=0.06
M10 0 s1 4 0 nsvtgp w='wp*2/mob' l=0.06
M11 4 s3 2 0 nsvtgp w='wp*2/mob' l=0.06
M12 2 s2 o1 0 nsvtgp w='wp*2/mob' l=0.06
.ENDS nand3
```



- **s2** é a entrada que está variando mais próxima da **saída**
- **s1** é a entrada que está mudando de estado mais próximo de **gnd**
- **as demais entradas (i3 a i6) ficam em 1, para os transistores N em série conduzirem**

- **Dimensionamento dos transistores.** Para estudarmos o efeito dos transistores em série, **manteremos** o dimensionamento das portas NAND (2 a 6 entradas) igual ao dimensionamento da porta NAND2

Os transistores P, na porta NAND2, por estarem em paralelo, possuem o mesmo dimensionamento. Neste exemplo: **wp=0.4**  $\mu m$ . Os transistores N, em **série**, devem ter a relação de mobilidade (**mob**) respeitada, devendo ter o dimensionamento de um inversor equivalente, seguindo o princípio do método *logic effort* (inverso da soma dos inversos).

Para a NAND2:

$$W_P = W_N * mob \rightarrow W_N = \frac{W_P}{mob}$$


$$\frac{1}{1/W_N + 1/W_N} = \frac{W_P}{mob}$$

$$W_N = \frac{W_P * 2}{mob} = \frac{0,4 * 2}{2,45} = 0,326 \text{ (conforme acima: 'wp*2/mob')}$$

## Simulação da porta NAND [6 pt]

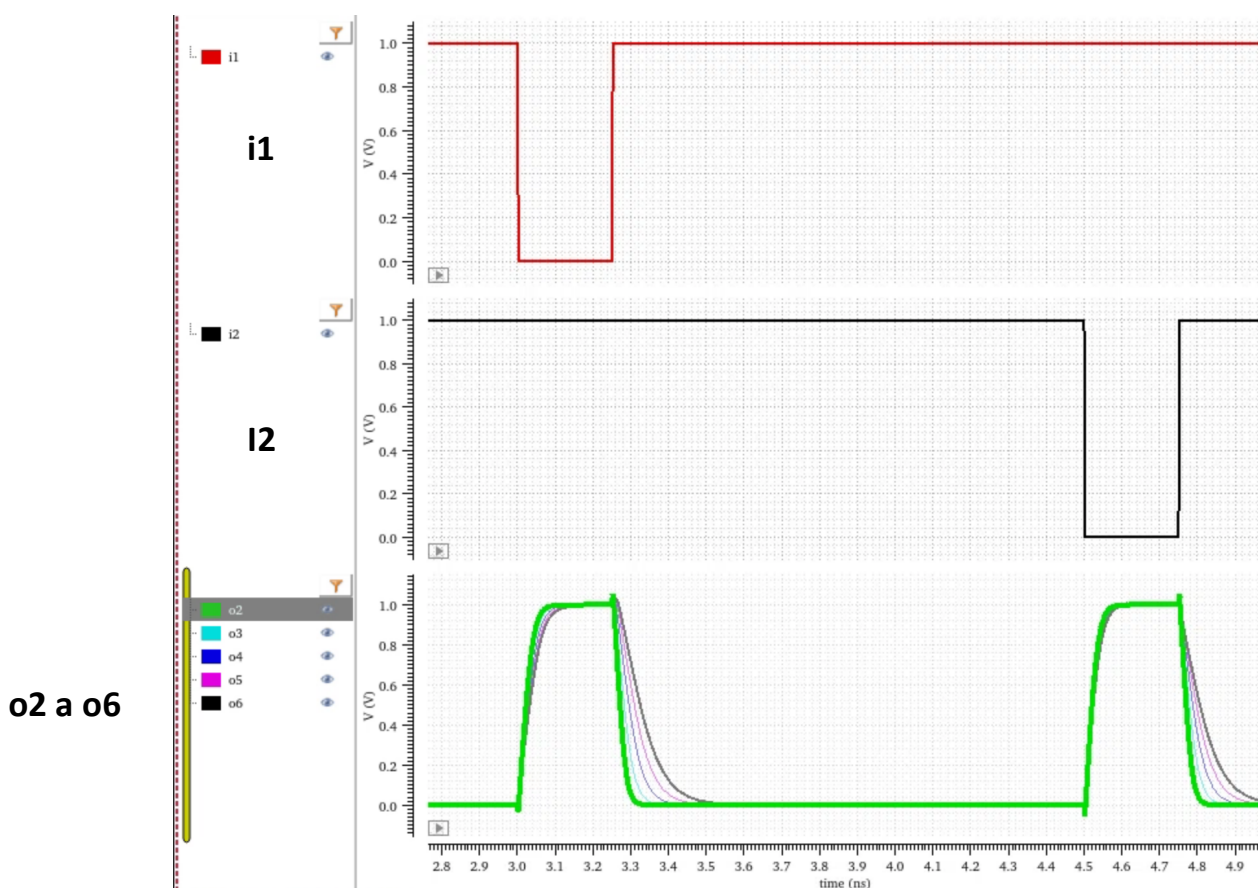1. [1 pt] Apresentar as formas de onda com as entradas (i1 e i2) e as saídas das portas lógicas *nand* de 2 a 6 entradas, como abaixo. **Compreender** a formas de onda com a descrição dos estímulos. Por exemplo:

v1 i1 0 pw1(0 1.0 3n 1.0 3.001n 0 3.25n 0 3.251n 1.0)



Preencher a tabela abaixo para as portas NAND, acessando o arquivo *nand6.measure*. **O NETLIST SPICE PRECISA SER COMPLETADO COM AS MEDIDAS DAS NANDS 3 a 6.**

N# Entradas	descida_out (ps) tx_fo	descida_gnd (ps) tx_fs	subida_out (ps) tx_ro	subida_gnd (ps) tx_rs
2	19,0076	20,4095	19,4594	21,5395
3				
4				
5				
6				

Observar:  $t2\_fo \approx t2\_ro \rightarrow$  coerente com o método lógico effort, chaveamentos próximos à saída

### Os tempos são gerados no arquivo *measure*, para a nand2

descida\_gnd: t2\_Fs (fall gnd - transição i1 próximo à gnd)  
 descida\_out: t2\_Fo (fall out – transição i2 próximo à saída)  
 subida\_gnd: t2\_Rs (rise, transição em i1)  
 subida\_out: t2\_Ro (rise, transição em i2)

- [1 pt] Plotar **um** gráfico com **4 curvas**, uma para cada coluna da tabela acima. No eixo X teremos o número de entradas, e no eixo Y o atraso em pico-segundos para as 4 curvas. Para cada curva colocar o respectivo rótulo: **fall(i1)** [corresponde a t2\_Fs], **fall(i2)** [corresponde a t2\_Fo], **rise(i1)** [corresponde a t2\_Rs], **rise(i2)** [corresponde a t2\_Ro]
- [1 pt] Como pode-se explicar o impacto do número de transistores em série no plano N na porta NAND no **tempo de propagação de descida**?
- [0,5 pt] O **tempo de propagação de descida** é mais afetado quando a entrada que varia está próxima de *gnd* ou da *saída*? Explicar a razão.
- [0,5 pt] Porque o **tempo de propagação de subida** aumenta, apesar de os transistores P estarem com o mesmo dimensionamento e em paralelo?
- [1,0 pt] Utilizando o método *logic effort* alterar o dimensionamento dos transistores N de tal forma que o tempo de propagação de **descida próximo à saída** (t2\_2\_fo, ..., t2\_6\_fo) para as 5 portas NAND sejam praticamente iguais (haverá uma diferença de 1,327 ps apenas). Preencha a tabela abaixo.

N# Entradas	descida_out (ps) tx_fo	descida_gnd (ps) tx_fs	subida_out (ps) tx_ro	subida_gnd (ps) tx_rs
2	19,007	20,4099	19,4611	21,5457
3				
4				
5				
6				

A diferença em **descida\_out** deve ser  $\approx 1.54$  ps. Conferir. O pior tempo foi para na nand4 e o melhor tempo para a nand6 (diferença= t4\_fo – t6\_fo)

- [1 pt] Plotar um gráfico com 4 curvas (como na questão 3), usando os tempos obtidos na questão 6. Para cada curva colocar o respectivo rótulo: **fall(i1)** [corresponde a t2\_Fs], **fall(i2)** [corresponde a t2\_Fo], **rise(i1)** [corresponde a t2\_Rs], **rise(i2)** [corresponde a t2\_Ro]

**Qual dos 4 tempos foi o mais penalizado? Por quê?** Dica: o Wn está aumentando à medida que o número de transistores em série aumenta, mas mantém-se o Wp fixo.

### Simulação da porta NOR [4 pt]

- Completar o netlist para simular portas NOR, de 2 a 6 entradas.** Utilizar o arquivo disponibilizado como modelo.

```
* circuitos nor
simulator lang=spectre insensitive=no
include "st65.scs"
simulator lang=spice
```

```
.param Cload=4fF mob=2.45 wn=0.3 wp='2*wn*mob'
```

```
.SUBCKT nor2 o1 s1 s2 vcc
M1 10 s1 vcc vcc psvtgp w=wp l=0.06
M2 o1 s2 10 vcc psvtgp w=wp l=0.06
M10 0 s1 o1 0 nsvtgp w=wn l=0.06
M11 0 s2 o1 0 nsvtgp w=wn l=0.06
.ENDS nor2
```

```

.SUBCKT nor3 o1 s1 s2 s3 vcc * Lembrar: entrada s1 próxima à vcc e entrada s2 próxima à saída
... completar ...
.ENDS nor3

.SUBCKT nor4 o1 s1 s2 s3 s4 vcc
... completar ...
.ENDS nor4

.SUBCKT nor5 o1 s1 s2 s3 s4 s5 vcc
... completar ...
.ENDS nor5

.SUBCKT nor6 o1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 vcc
... completar ...
.ENDS nor6

** circuito propriamente dito
X1 o2 i1 i2 vcc nor2
X2 o3 i1 i2 i3 vcc nor3
X3 o4 i1 i2 i3 i4 vcc nor4
X4 o5 i1 i2 i3 i4 i5 vcc nor5
X5 o6 i1 i2 i3 i4 i5 i6 vcc nor6

** alimentações
vcc vcc 0 dc 1.0
v1 i1 0 pwl(... completar ...)
v2 i2 0 pwl(... completar ...)
v3 i3 0 dc 0 **** entradas não utilizadas
v4 i4 0 dc 0 **** devem estar em 0 (zero)
v5 i5 0 dc 0
v6 i6 0 dc 0

.tran 0.001N 10N

C11 o2 0 Cload
C12 o3 0 Cload
C13 o4 0 Cload
C14 o5 0 Cload
C15 o6 0 Cload


.measure tran n2_subida_vdd trig v(i1) val=0.5 td=2n fall = 1 targ v(o2) val=0.5 rise = 1
.measure tran n2_descida_vdd trig v(i1) val=0.5 td=2n rise = 1 targ v(o2) val=0.5 fall = 1
.measure tran n2_subida_out trig v(i2) val=0.5 td=2n fall = 1 targ v(o2) val=0.5 rise = 2
.measure tran n2_descida_out trig v(i2) val=0.5 td=2n rise = 2 targ v(o2) val=0.5 fall = 2

.measure tran t2_Fs param = '1e12*n2_descida_vdd'
.measure tran t2_Fo param = '1e12*n2_descida_out'
.measure tran t2_Rs param = '1e12*n2_subida_vdd'
.measure tran t2_Ro param = '1e12*n2_subida_out'

...completar as medidas para outras NOR...

.END

```

 

lembrar que o slew  
(rampa) das entradas *i1* e  
*i2* deve ser 1ps.

## RESPONDER:

- [1 pt] Apresentar as formas de onda com as entradas (*i1* e *i2*) e as saídas das **nor 2 a 6** entradas (questão semelhante à 1 da simulação das portas *nand*)
- [1 pt] Para as portas NOR fazer uma **tabela** equivalente à NAND e plotar um gráfico com **4 curvas**, uma para cada coluna da tabela. No eixo X teremos o número de entradas, e no eixo Y os tempos de propagação.

N# Entradas NOR	descida_out (ps) <b>tx_fo</b>	descida_vdd (ps) <b>tx_fs</b>	subida_out (ps) <b>tx_ro</b>	subida_vdd (ps) <b>tx_rs</b>
2	16,4214	21,5851	14,5271	17,1193
3				
4				
5				
6				

- [0,5 pt] Como pode-se resumir o impacto do número de transistores em série na porta NOR em função do número de transistores em série no plano P no **tempo de propagação de subida**?
- [0,5 pt] O **tempo de propagação de subida** é mais afetado quando a entrada que varia está próxima de vcc ou da saída? Explicar a razão.
- [1 pt] Para a NOR2, aumentar o tamanho do transistor N em 25%, que corresponde ao chaveamento da entrada no plano P próximo ao VDD.

M10 0 s1 o1 0 nsvtgp w=**'wn\*1.25'** l=0.06

N# Entradas NOR	descida_out (ps) <b>tx_fo</b>	descida_vdd (ps) <b>tx_fs</b>	subida_out (ps) <b>tx_ro</b>	subida_vdd (ps) <b>tx_rs</b>
2				


Compare com a questão 2, destacando o tempo que mudou. Explicar o resultado.

### MATERIAL PARA CONSULTA:


Livro: RABAEY, 2ª ED, capítulo 6, Seções 6.1 e 6.2.  
WESTE: 4.4.1 Logical Effort:



(a)  $C_{in} = 3$   
 $g = 3/3$

 


(b)  $C_{in} = 5$   
 $g = 5/3$

 


(c)  $C_{in} = 7$   
 $g = 7/3$

FIGURE 4.22 Logic gates sized for unit resistance

### Transistors in Series: CMOS NAND

 

- Several devices in series each with effective channel length  $L_{eff}$  can be viewed as a single device of channel length equal to the combined channel lengths of the separate series devices
  - e.g. 3 input NAND: a single device of channel length equal to  $3L_{eff}$  could be used to model the behavior of three series devices each with  $L_{eff}$  channel length, assuming there is no skew in the increasing gate voltage of the three N pull-down devices.
  - The source/drain junctions between the three devices essentially are assumed as simple zero resistance connections
  - During saturation transient, the bottom two devices will be in their linear region and only the top device will be pinched off.

 

R. W. Knepper  
SC571, page 4-26