

Fundamentos de Sistemas Digitais

CIRCUITOS SEQUENCIAIS


Máquina de estados finita (FSM)

				digital em RTL.	
21	SEX	13/05/2022	CD	Máquinas de Estado Finita (FSMs) – máquinas de Moore e de Mealy; compreensão usando modelagem com HDL.	
22	QUA	18/05/2022	CD	Modelagem e simulação de FSMs utilizando exemplos relacionados a blocos utilizados em processadores, como multiplicação, árbitro, e transmissão serial.	
23	SEX	20/05/2022	CD	Modelagem e simulação de FSMs.	
24	QUA	25/05/2022	CD	Modelagem e simulação de FSMs.	
25	SEX	27/05/2022	CD	Instrumento de Avaliação 3 (30% G1) – TRABALHO – Relacionado à modelagem de sistemas digitais no nível RTL e FSMs – NÃO SUBSTITUÍVEL POR PS.	


Máquina de estados finita (FSM)

- Uma máquina de estados finita (FSM - do inglês *Finite State Machine*) ou autômato finito é um modelo matemático usado para **representar** programas de computadores ou circuitos lógicos.
- O conceito é concebido como uma máquina abstrata que deve estar em um de um **número finito de estados**.
- A máquina está em apenas **um estado por vez**, este estado é chamado de **estado atual**. Um estado armazena informações sobre o passado, isto é, ele reflete as mudanças desde a entrada em um estado, no início do sistema, até o momento presente.
- Uma transição indica uma mudança de estado e é descrita por uma condição que precisa ser realizada para que a transição ocorra. Uma ação é a descrição de uma atividade que deve ser realizada num determinado momento.

Problema → FSM → VHDL

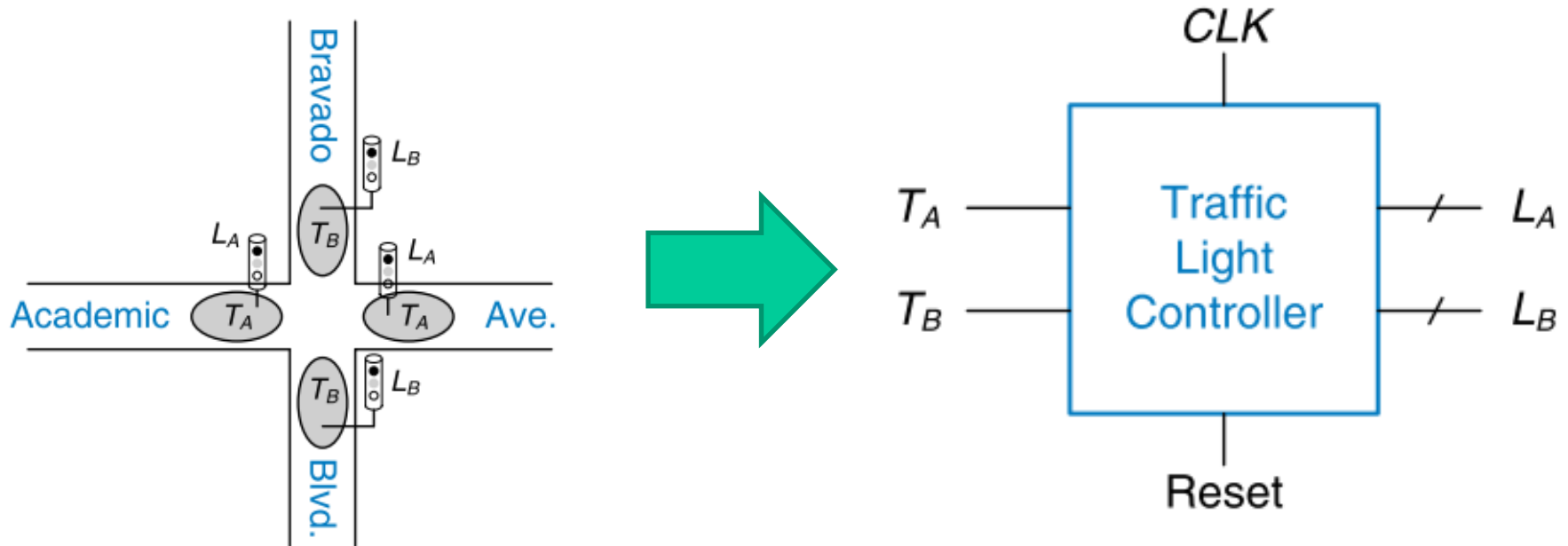


VHDL
Verilog

 


Solução completa em “Digital Design and Computer Architecture”. Sec 3.4.15

Tipos de FSM

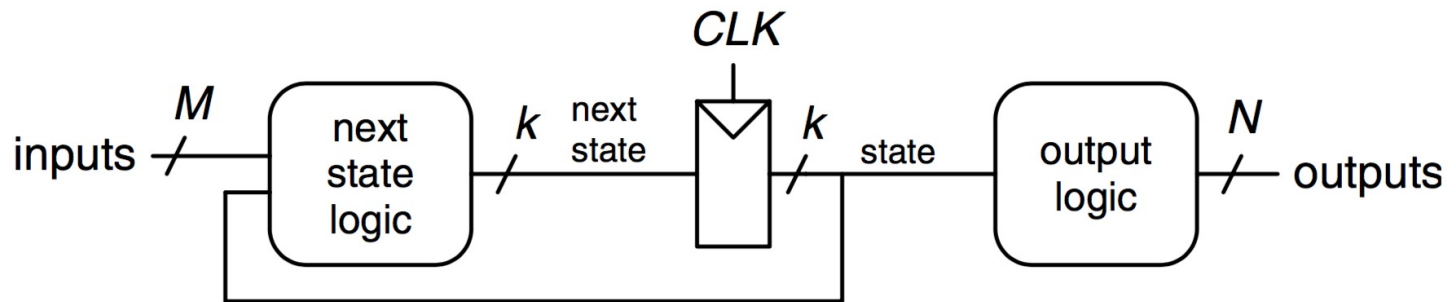

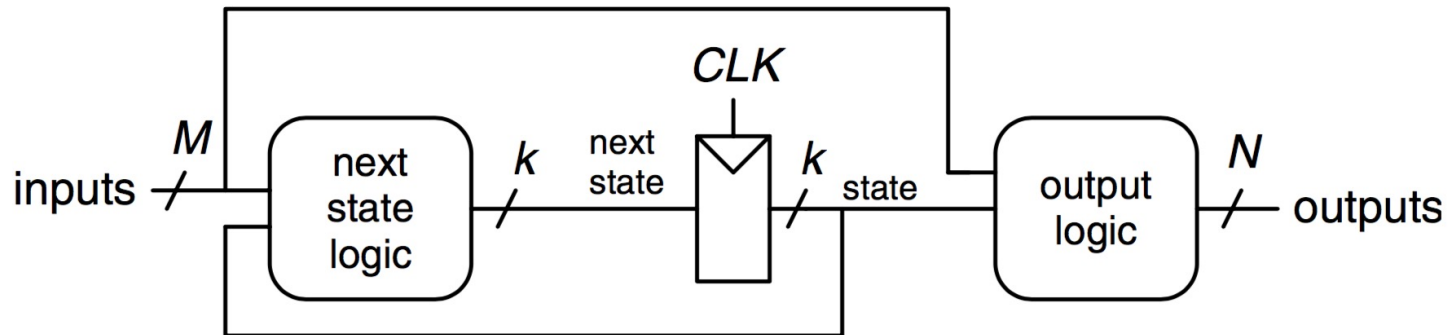
(a) Moore: valor de saída depende somente do estado atual



(b) Mealy: valor de saída depende do estado atual e das entradas


Figure 3.22 Finite state machines: (a) Moore machine, (b) Mealy machine

Tipos de FSM

 

(a)

 Moore: saída apresentada no estado, e nos arcos de transição apenas as entradas



(b)


Mealy: entrada e saída apresentada nos arcos de transição

Figure 3.30 FSM state transition diagrams: (a) Moore machine, (b) Mealy machine

Que tipo de máquina de estados é esta?


O que faz esta FSM ?

Present state	Next state		Output z
	$w = 0$	$w = 1$	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	C	1

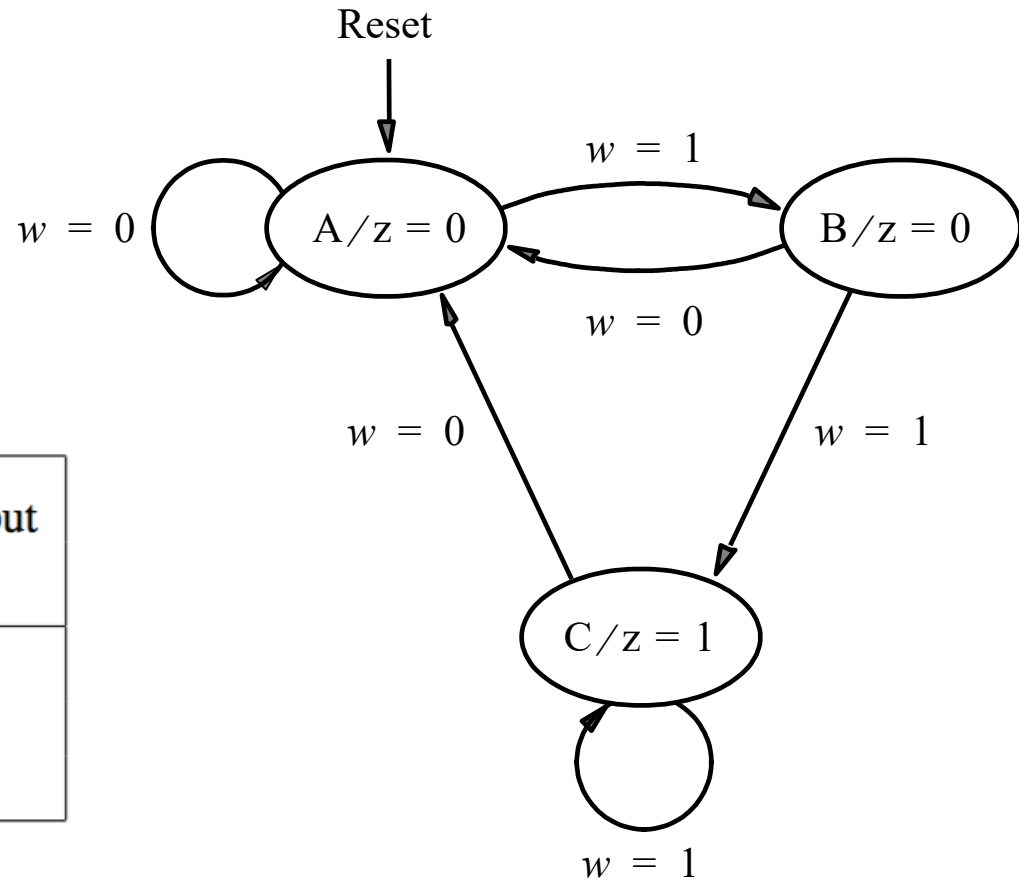

FSM Moore
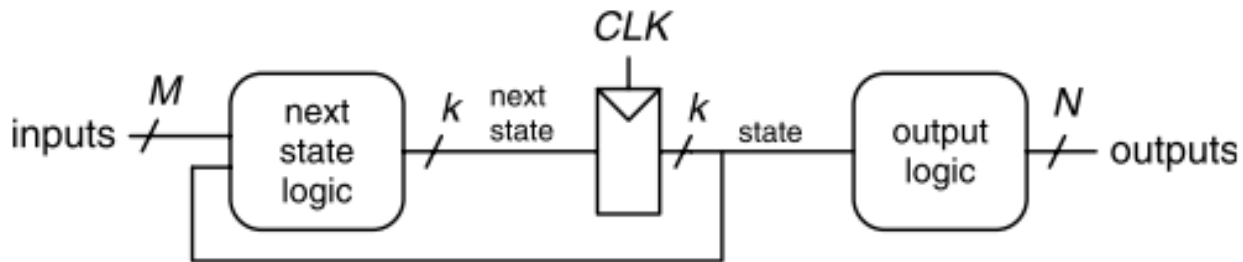
```
LIBRARY ieee ;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
  
ENTITY moore IS  
    PORT ( clock, reset, w      : IN  STD_LOGIC ;  
          z                      : OUT STD_LOGIC ) ;  
END moore ;
```



Cria um novo tipo de sinal.

```

7 ARCHITECTURE a1 OF moore IS
8   TYPE state IS (A, B, C) ;
9   SIGNAL EA, PE : state;
10 BEGIN

```

Compilador VHDL automaticamente determina o número de flip-flops necessários.

EA estado atual e PE próximo estado

```

11 PROCESS ( Reset, Clock )
12 BEGIN
13   IF Reset = '1' THEN
14     EA <= A ;
15   ELSIF rising_edge(clock) THEN
16     EA <= PE ;
17   END IF;
18 END PROCESS;

```

1 - Process describes the FSM as a sequential circuit.

```


19 PROCESS(EA, w)
20 CASE EA IS
21 WHEN A =>
22   IF w = '0' THEN
23     PE <= A ;
24   ELSE
25     PE <= B ;
26   END IF ;
27 WHEN B =>
28   IF w = '0' THEN
29     PE <= A ;
30   ELSE
31     PE <= C ;
32   END IF ;
33 WHEN C =>
34   IF w = '0' THEN
35     PE <= A ;
36   ELSE
37     PE <= C ;
38   END IF ;
39 WHEN OTHERS => PE <= A ;
40 END CASE ;
41 END PROCESS;

```

Sensitivity list: entrada e estado atual

O Case descreve o comportamento da FSM

 Cada cláusula When representa um estado da FSM




```

40   z <= '1' WHEN EA = C ELSE '0' ;
41 END a1 ;

```

Saída

 Que tipo de máquina de estados é esta?
O que faz esta FSM ?



Present state	Next state		Output z	
	$w = 0$	$w = 1$	$w = 0$	$w = 1$
A	A	B	0	0
B	A	B	0	1

FSM Mealy

```

LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

```

```

ENTITY mealy IS

```

```


    PORT ( clock, reset, w : IN    STD_LOGIC ;
          z                  : OUT  STD_LOGIC ) ;

```

```

END mealy ;

```

 

Create a user-defined signal type.

```
ARCHITECTURE a1 OF mealy IS
  TYPE state IS (A, B);
  SIGNAL EA, PE : state;
```

```
BEGIN
```

```
  PROCESS ( Reset, Clock )
  BEGIN
    IF Reset = '1' THEN
      EA <= A;
    ELSIF rising_edge(clock) THEN
      EA <= PE;
    END IF;
  END PROCESS;
```

1 - Process
describes the FSM
as a sequential circuit.

```
  PROCESS ( EA, w)
  BEGIN
```

Sensitivity list


```
    CASE EA IS
      WHEN A =>
        IF w = '0' THEN PE <= A;
        ELSE PE <= B;
        END IF;
        z <= '0';
```

```
      WHEN B =>
        IF w = '0' THEN PE <= A;
        ELSE PE <= B;
        END IF;
        z <= w;
```

```
      WHEN OTHERS =>
        PE <= A;
        z <= '0';
```



```
    END CASE;
  END PROCESS;
```

 This Case describes
the behavior of the FSM
and the output(s)



```
END a1;
```

Voltando ao exemplo da sinaleira

  

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity fsm1 is
    port (
        CLK, RST: in std_logic;
        Ta, Tb: in std_logic;
        La, Lb: out std_logic_vector(1 downto 0)
    );
end entity;
```

```
architecture a1 of fsm1 is
    type state is (S0, S1, S2, S3);
    signal EA, PE: state;
begin
```

```
begin
```

```
seq: process(clk, rst)
begin
    if rst = '1' then
        EA <= S0;
    elsif rising_edge(clk) then
        EA <= PE;
    end if;
end process;
```

```
comb: process(EA, Ta, Tb)
begin
    case EA is
```

```
        when S0 => if Ta = '0' then PE <= S1;
                     else PE <= S0;
                     end if;

        when S1 => PE <= S2;

        when S2 => if Tb = '0' then PE <= S3;
                     else PE <= S2;
                     end if;

        when S3 => PE <= S0;
```

```
        when others => null;
    end case;
end process;
```

```
La <= "01" when EA = S0 else
      "10" when EA = S1 else
      "00";
```

```
Lb <= "01" when EA = S2 else
      "10" when EA = S3 else
      "00";
```

```
end architecture;
```

FSM

saídas

MATERIAL DE APOIO

Baixar o arquivo de apoio, o qual contém os exercícios que desenvolveremos com máquinas de estado.

```
material_apoio_FSM
├── FSM0_sinaleira
│   ├── fsm.vhd
│   ├── sim.do
│   ├── solucao_wave_sinaleira.png
│   ├── tb.vhd
│   └── wave.do
├── FSM2_detecta_padrao
│   ├── detecta_padrao.vhd
│   ├── detecta_padrao_tb.vhd
│   ├── sim.do
│   ├── solucao_wave_detecta_padrao.png
│   └── wave.do
├── FSM3_multiplicador_serial
│   ├── multiplicador_serial.vhd
│   ├── multiplicador_serial_tb.vhd
│   ├── sim.do
│   ├── solucao_wave_divisor_multiplicador.png
│   └── wave.do
├── FSM3b_divisor_serial
│   ├── divisor_serial.vhd
│   ├── divisor_serial_tb.vhd
│   ├── sim.do
│   ├── solucao_wave_divisor_serial.png
│   └── wave.do
├── FSM4_arbitro
│   ├── arbitro.vhd
│   ├── arbitro_tb.vhd
│   ├── p_arb.vhd
│   ├── sim.do
│   ├── solucao_wave_arbitro.png
│   └── wave.do
├── FSM5_tx_serial
│   ├── sim.do
│   ├── solucao_wave_tx_serial.png
│   ├── tx_serial.vhd
│   ├── tx_serial_tb.vhd
│   └── wave.do
└── FSM6_exponenciacao
    ├── exponenciacao.vhd
    ├── exponenciacao_tb.vhd
    ├── multiplicador_serial.vhd
    ├── sim.do
    ├── solucao_wave_exponenciacao.png
    └── wave.do
```

FSM 1 - EXERCÍCIO - MÁQUINA DE ESTADOS

- Desenhe a FSM equivalente
- Diga de que tipo é esta FSM

entity FSM is port(X, reset, clock : in std_logic; Z: out std_logic); end;

architecture A of FSM is

type state is (S0, S1, S2, S3);

-- tipo enumerado

signal EA, PE : state;

begin

controle: process(clock, reset)

begin

if reset='1' then

EA <= S0;

elsif rising_edge(clock) then

EA <= PE;

end if;

end process;

combinacional: process(EA, X)

begin

case EA is

when S0 =>

if X='0' then PE <= S0; else PE <= S2; end if;

when S1 =>

if X='0' then PE <= S0; else PE <= S2; end if;

when S2 =>

if X='0' then PE <= S2; else PE <= S3; end if;

when S3 =>


if X='0' then PE <= S3; else PE <= S1; end if;

end case;

end process;

Z <= '1' when EA=S2 or EA=S1 else '0';

end A;

 


FSM 2 - Detector da sequência 1101



din	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0
dout	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

Detect input sequence 1101

 din 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
dout 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0



```

entity fsm is
    port (clk: in STD_LOGIC;
          rst: in STD_LOGIC;
          din: in STD_LOGIC;
          dout: out STD_LOGIC);
end;

architecture a1 of fsm is

    type state is (S0, S1, S11, S110, S1101);
    signal EA, PE: state;
begin

seq: process (clk, rst)
    begin
        if rst= '1' then
            EA <= S0;
        elsif rising_edge (clk) then
            EA <= PE;
        end if;
    end process;

```

```

comb: process(EA, din)
begin
  case EA is

    when S0 => if din = '1' then PE <= S1;
                else PE <= S0;
              end if;

    when S1 => if din = '1' then PE <= S11;
                else PE <= S0;
              end if;

    when S11 => if din = '0' then PE <= S110;
                 else PE <= S11;
               end if;


    when S110 => if din = '1' then PE <= S1101;
                  else PE <= S0;
                end if;

    when S1101 => if din = '0' then PE <= S0;
                  else PE <= S11;
                end if;

    when others => null;
  end case;
end process;

dout <= '1' when EA = S1101 else '0';

```

 

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
entity tb is  
end tb;
```

```
architecture arch of tb is
```

```
    signal reset: std_logic;  
    signal clk : std_logic := '0' ;  
    signal din, dout: STD_LOGIC;
```

```
    type dados is array(natural range <>) of std_logic;
```

```
    constant padrao_de_teste : dados := ('1', '0', '1', '1', '0', '1', '1', '0', '1', '0', '0', '1', '1', '0', '1', '0');
```

```
begin
```

```
    reset <= '1', '0' after 5 ns;
```

```
    test: process
```

```
    begin
```

```
        for i in 0 to padrao_de_teste'high loop
```

```
            din <= padrao_de_teste(i);
```

```
            wait for 10 ns;
```

```
        end loop;
```

```
    end process;
```

```
    clk <= not clk after 5 ns;
```


```
    seq: entity work.fsm port map(clk => clk, rst => reset, din => din, dout=>dout);
```

```
end arch;
```

Exercício - simular

Moodle → material de apoio → VHDL do detector de sequencia


Detect input sequence 1101

 

```

din := ('1', '0', '1', '1', '0', '1', '1', '0', '1', '0', '0', '1', '1', '0', '1', '0');

```

 


FSM 3 – Multiplicador Serial

$B * A$

$A = 11011$ (27)

$B = 00101$ (5)

$135 \rightarrow 100\ 00111$

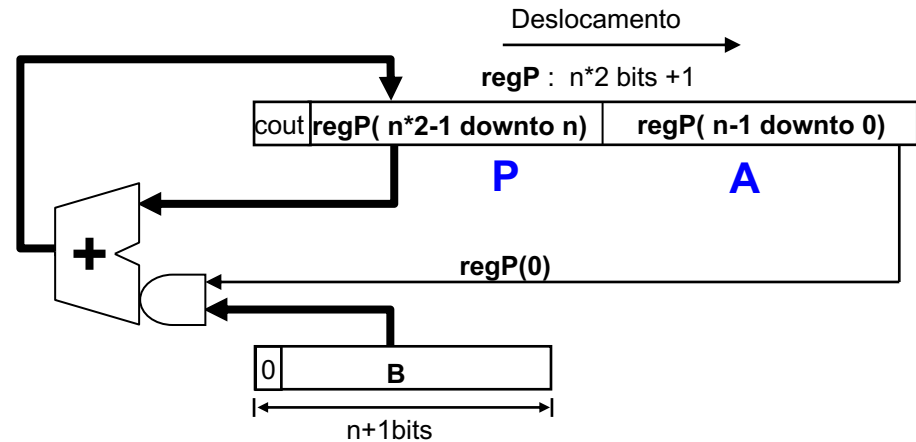

00101
* 11011

00101

1º produto
parcial

00101
* 11011

00101
00101

001111

1º bit menos
significativo
definido (LSB)

00101
* 11011

00101
00101

00000
0011111

2º LSB

00101
* 11011

00101
00101

00000
00101

00110111

3º LSB

00101
* 10111

00101
00101

00000
00101

00101

010000111

Produto Final


FSM 3 – Multiplicador Serial

B*A

A = 11011 (27)

B = 00101 (5)


135 → 100 00111

 

	cout	P					A				
passo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1
2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
3	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1
5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1

FSM 3 – Multiplicador Serial

FSM: controle

 

Bloco de Dados

```


-- bloco de dados
process (reset, clock)
begin
  if reset='1' then
    regP <= (others=>'0');
    produto <= (others=>'0');

  elsif rising_edge(clock) then
    case EA is
      when init => regP(64 downto 32) <= (others=>'0');
                   regP(31 downto 0) <= A;
                   cont <= (others=>'0');
                   end_mul <= '0';

      when sum =>  cont <= cont-1;
                   if regP(0)='1' then
                     regP(64 downto 32) <= regP(64 downto 32) + ('0' & B);
                   end if;

      when shift => if cont=0 then
                     end_mul <= '1';
                   end if;
                   regP <= '0' & regP(64 downto 1);

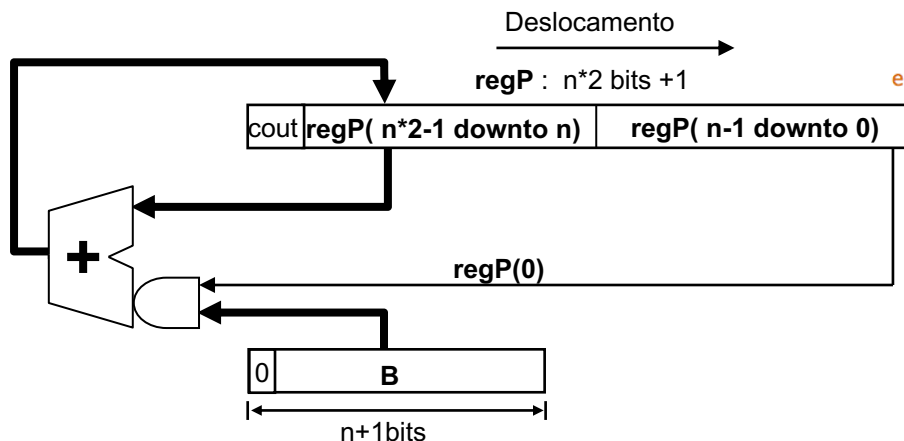      when fim =>  produto <= regP(63 downto 0);
                   end case;
    end if;
  end process;
  
```




```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity tb is  
end tb;
```

```
architecture a1 of tb is
```

```
    signal op1, op2: std_logic_vector(31 downto 0);  
    signal produto : std_logic_vector(63 downto 0);  
    signal reset, start, end_mul : std_logic;  
    signal clock : std_logic := '0';
```

```
begin
```

```
    mu: entity work.mult_serial  
        port map( clock=> clock, reset=> reset, start=>start,  
                  A=> op1, B=> op2, end_mul => end_mul,  produto=> produto, );
```

```
    reset <= '1', '0' after 5 ns;  
    clock <= not clock after 5 ns;
```

```
    op1 <= x"12345678",  x"FFFFFFFF" after 800 ns, x"00123045" after 1600 ns;
```

```
    op2 <= x"33333333",  x"FFFFFFFF" after 800 ns, x"33333333" after 1600 ns;
```

```
    --- respostas esperadas: 0x3A4114B2F8F21E8, 0xffffffffe00000001, 0x3A340FFFC5CBF
```

```
    start <= '0' , '1' after 30 ns, '0' after 50 ns, '1' after 830 ns, '0' after 850 ns,  
           '1' after 1630 ns, '0' after 1650 ns;
```

```
end architecture;
```

FSM 3 – Multiplicador Serial

**Implemente o
multiplicador serial
utilizando este *test bench***

FSM 3 – Multiplicador Serial


op1 <= x"12345678", x"FFFFFFFF" after 800 ns, x"00123045" after 1600 ns;

op2 <= x"33333333", x"FFFFFFFF" after 800 ns, x"33333333" after 1600 ns;

--- respostas esperadas: 0x3A4114B2F8F21E8, 0xffffffffe00000001, 0x3A340FFFC5CBF

start <= '0', '1' after 30 ns, '0' after 50 ns, '1' after 830 ns, '0' after 850 ns,
'1' after 1630 ns, '0' after 1650 ns;


end architecture;

 

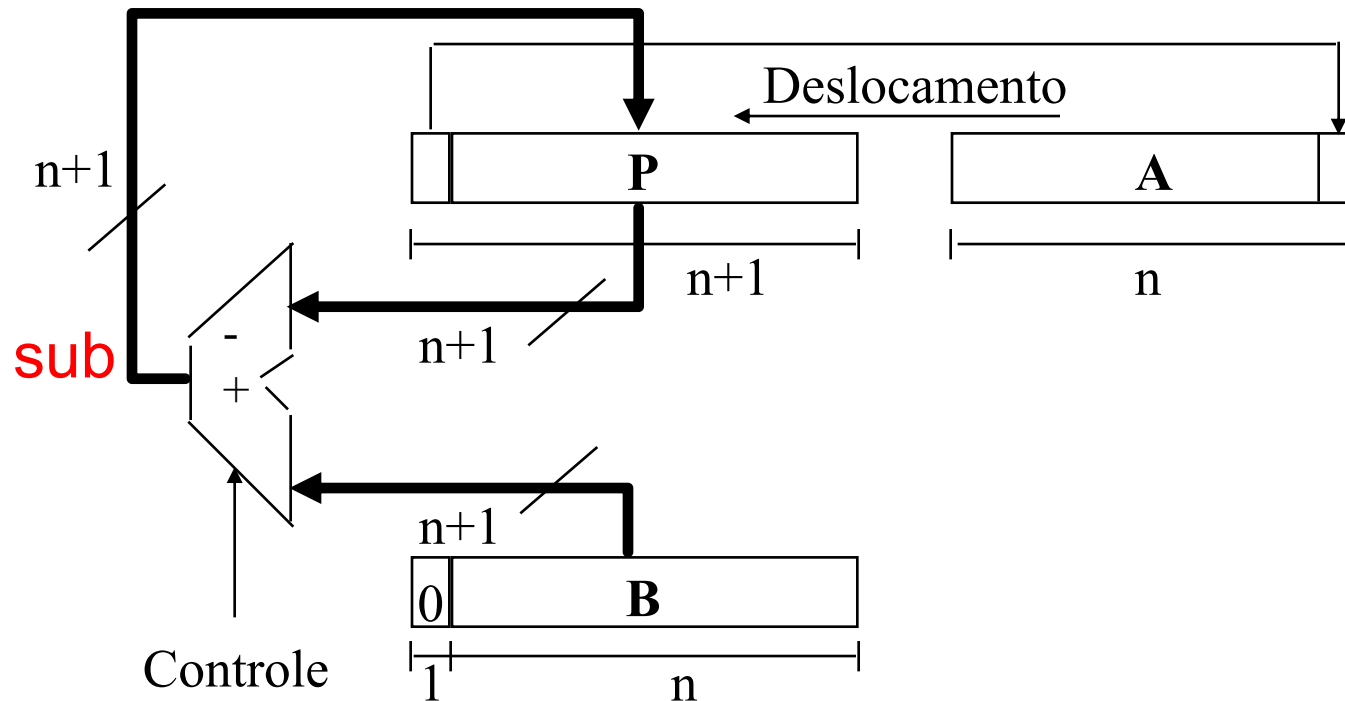1. $x"12345678" * x"33333333"$
2. Início da multiplicação
3. Final da multiplicação
4. Resultado: $x" 0x3A4114B2F8F21E8"$

Divisor Serial

➡ Solução para a/b : subtrações sucessivas, n passos



➡ Algoritmo:
1) desloca P&A p/ esq 1 bit; $\text{sub} \leftarrow P-B$;
2) if ($\text{sub} < 0$), $A_0 = 0$ else { $A_0 = 1$; $P \leftarrow \text{sub}$ }

Divisão A/B

A = 11011 (27)

B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit; $\text{sub} \leftarrow P-B$;
- 2) if ($\text{sub} < 0$), $A0=0$ else { $A0=1$; $P \leftarrow \text{sub}$ }

passo		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
		0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2											
3											
4											
5											

Divisão A/B

A = 11011 (27)
B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit; sub \leftarrow P-B;
- 2) if (sub<0), A0=0 else { A0 =1; P \leftarrow sub}

		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
passo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3											
4											
5											

Divisão A/B

A = 11011 (27)
B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit; sub \leftarrow P-B;
- 2) if (sub<0), A0=0 else { A0 =1; P \leftarrow sub}

		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
passo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
4											
5											

00110 - 00101 = 001

Divisão A/B

A = 11011 (27)
B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit; $\text{sub} \leftarrow P-B$;
- 2) if ($\text{sub} < 0$), $A0=0$ else { $A0=1$; $P \leftarrow \text{sub}$ }

		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
passo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
5											

Divisão A/B

A = 11011 (27)
B = 00101 (5)


- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit; sub \leftarrow P-B;
- 2) if (sub<0), A0=0 else { A0 =1; P \leftarrow sub}

		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
passo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
5	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1

Resto = 2

resultado=5


Divisão A/B

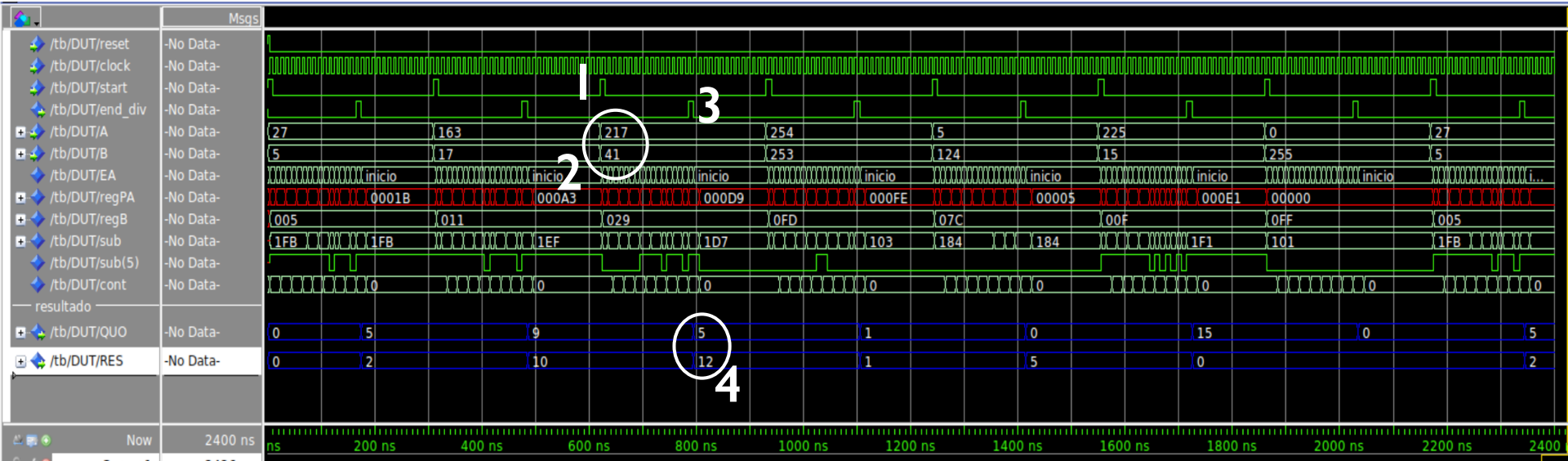

1. Inicio da divisão – $start=1$
2. Valores: 217 / 41
3. Final da divisão
4. Resultado: Quociente=5 e resto=12

FSM 4 – Árbitro de Barramento

Um **árbitro** é um circuito que permite que um dado componente de um sistema digital (processador ou memória, por exemplo) se comunique com o **barramento**. Toda vez que um dado *componente* deseja comunicar-se com o barramento para enviar dados a outro componente, este componente deve ativar o sinal **req_i**. Se o barramento estiver livre, o árbitro ativa o sinal **grant_i** por um ciclo de clock, avisando ao módulo que solicitou que pode colocar dados no barramento. Ao final da transmissão, o componente que detém o barramento ativa o sinal **release_i** por um ciclo de clock informando ao árbitro que o barramento está livre.

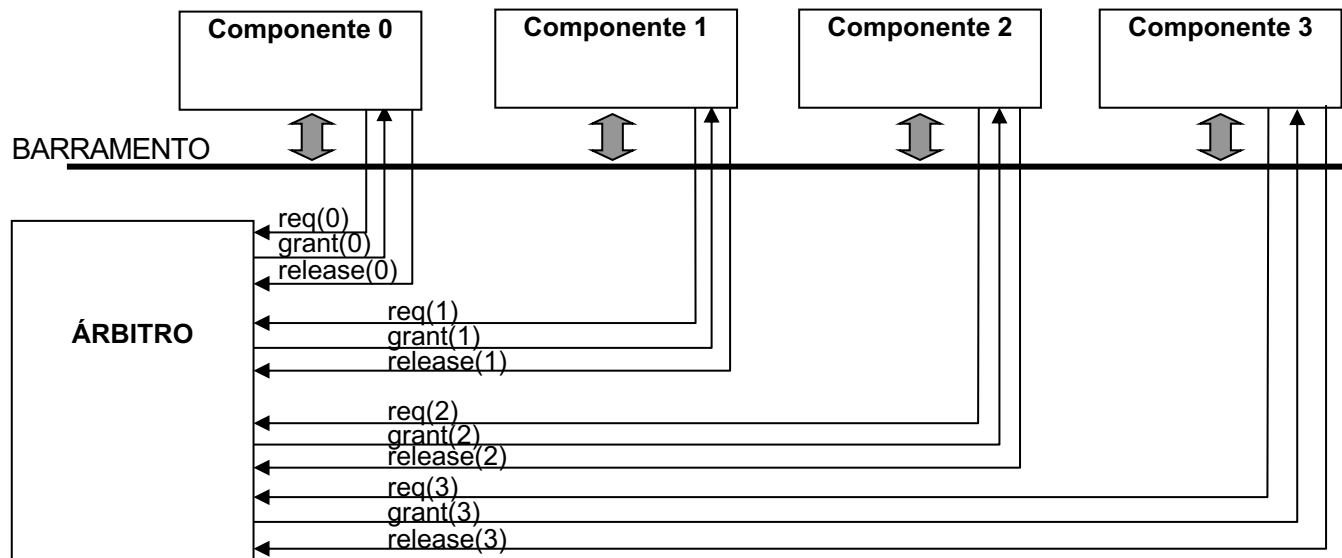


FSM 4 – Árbitro de Barramento

- Desenhar uma máquina de estados para o árbitro
- Implementar o árbitro em VHDL

Operação do árbitro.

- ficar sequencialmente lendo os sinais de solicitação (***req(0)*** a ***req(3)***).
- quando um dos sinais *req_i* estiver ativo, o sinal *grant_i* sobe por um ciclo de clock, aguardando-se que o sinal *release_i* suba.
- na subida do sinal *release_i* reinicia-se o **processo de leitura sequencial, a partir do sinal *req_{i+1}***. Isto é feito para evitar que um dado componente seja sempre atendido em detrimento dos outros.

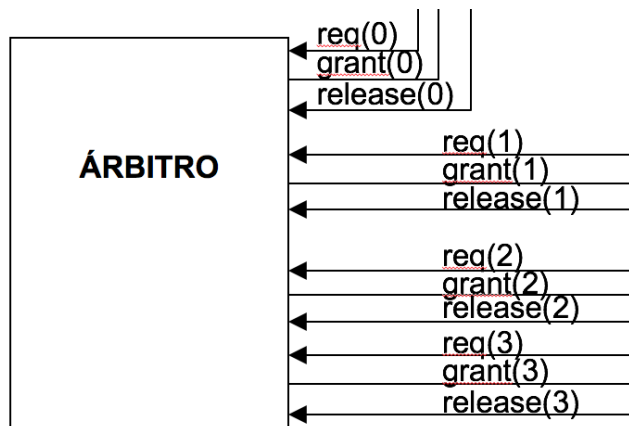

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```


```
package p_arb is  
    type control is array(0 to 3) of std_logic;  
end p_arb;
```

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all;  
use work.p_arb.all;
```

```
entity arbitro is  
    port( clock, reset : in std_logic;  
          req, release: in control;  
          grant: out control  
        );  
end arbitro;
```

```
architecture ab of arbitro is
```

Sugestão

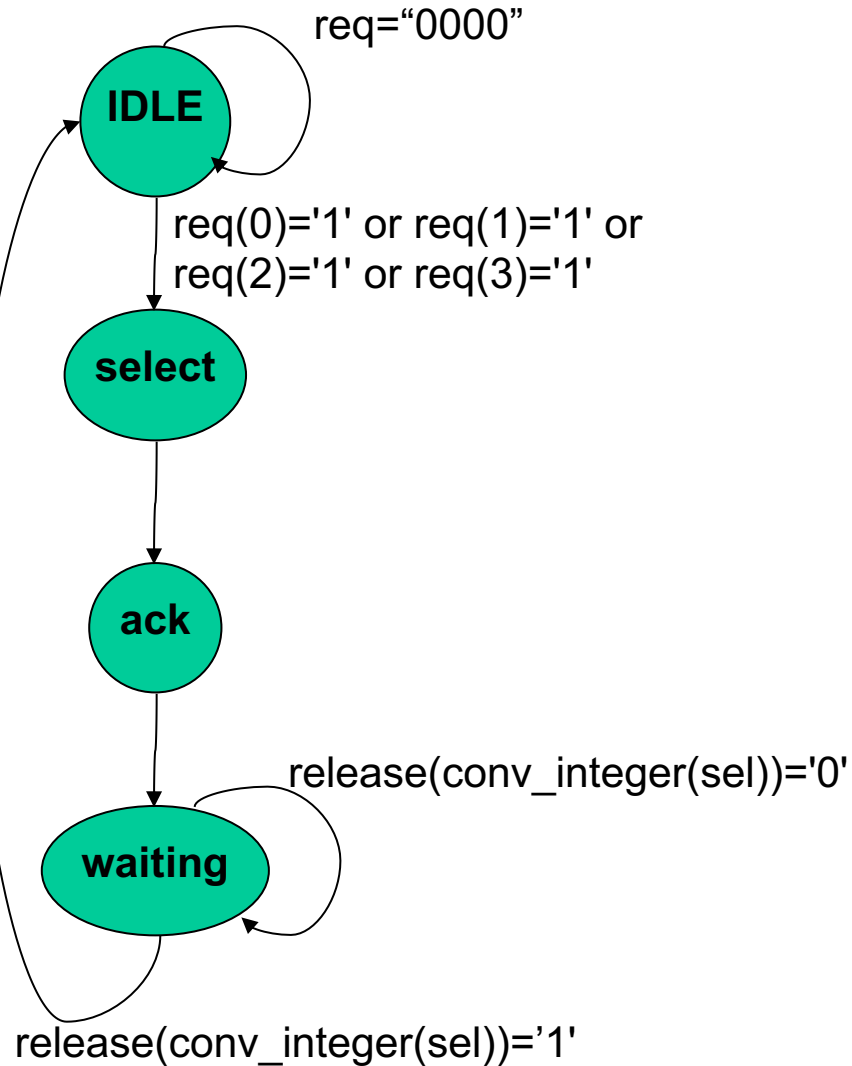

architecture ab of arbitro is
 type ESTADO is (IDLE, SSELECT, ACK, WAITING);
 signal EA, PE: ESTADO;
 signal **sel**: std_logic_vector(1 downto 0);
 begin

```

process(reset, clock)
begin
  ...
  EA <= PE;
  ..
end process;

process(EA, req, release)
begin
  case EA is
    when IDLE => ....
    when SSELECT => ...
    ..
  end process;

```

**2 process
para máquina
de estados**

```

grant(0) <= '1' when EA=____ and sel="00" else '0';
grant(1) <= .....
grant(2) <= .....
grant(3) <= .....

```

Bloco de Dados

```

process(...)
begin
  if reset='1' then
    sel <= "00";
    elsif rising_edge(.....) then

      if EA=SSELECT then
        if req(CONV_INTEGER(sel+1))='1' then
          sel <= sel + 1;
          .....
        end if;
      end if;
    end process;
  end ab;

```


**Registrador sel/ diz quem
está sendo atendido**

FSM 4 – Test bench para o árbitro

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use work.p_arb.all;
4
5  entity tb is
6  end tb;
7
8  architecture tb of tb is
9
10   signal clock : std_logic := '0';
11   signal reset : std_logic;
12
13   signal req, grant, release : control;
14
15 begin
16   ab : entity work.arbitro
17     port map ( clock => clock, reset => reset,
18               req  => req,
19               release => release,
20               grant  => grant
21             );
22
23   reset <= '1', '0' after 5 ns;
24   clock <= not clock after 5 ns;
25
26   req(0) <= '1', '0' after 800 ns, '1' after 1300 ns, '0' after 1600 ns;
27   req(1) <= '0', '1' after 300 ns, '0' after 1000 ns;
28   req(2) <= '0', '1' after 300 ns, '0' after 1000 ns, '1' after 1300 ns, '0' after 1600 ns;
29   req(3) <= '0', '1' after 300 ns, '0' after 1000 ns;
30
31   modulos: for i in 0 to 3 generate
32     process
33     begin
34       release(i) <= '0';
35       wait until grant(i) = '1';
36       wait for 40 ns;
37       release(i) <= '1';
38       wait for 20 ns;
39     end process;
40   end generate;
41
42 end tb;

```

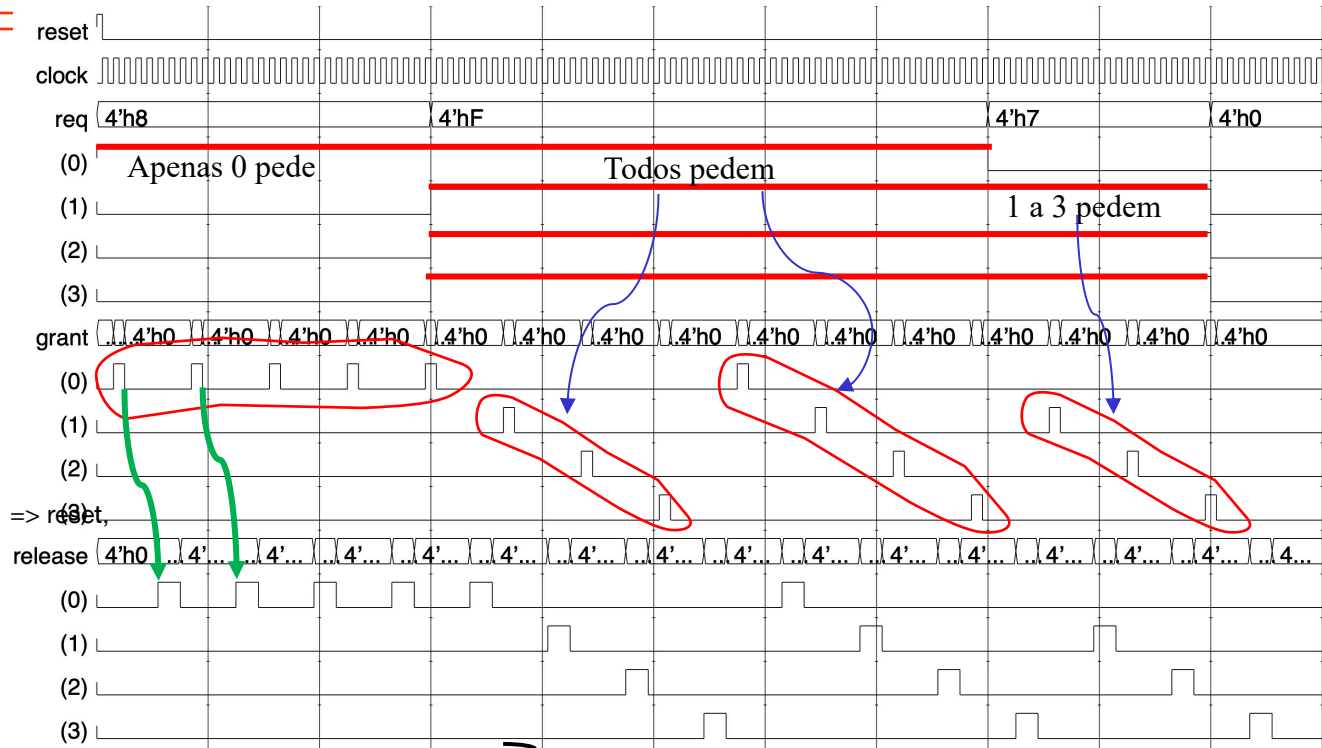


Geração dos requests

Gera o release 40 ns depois do grant



FSM 5 - Transmissão de Dados Serial

Considere o circuito abaixo – TX, o qual implementa uma transmissão serial de dados. A “linha” de dados (saída do circuito) está por default em ‘1’, indicando que não há transmissão de dados. O protocolo de transmissão é o seguinte:

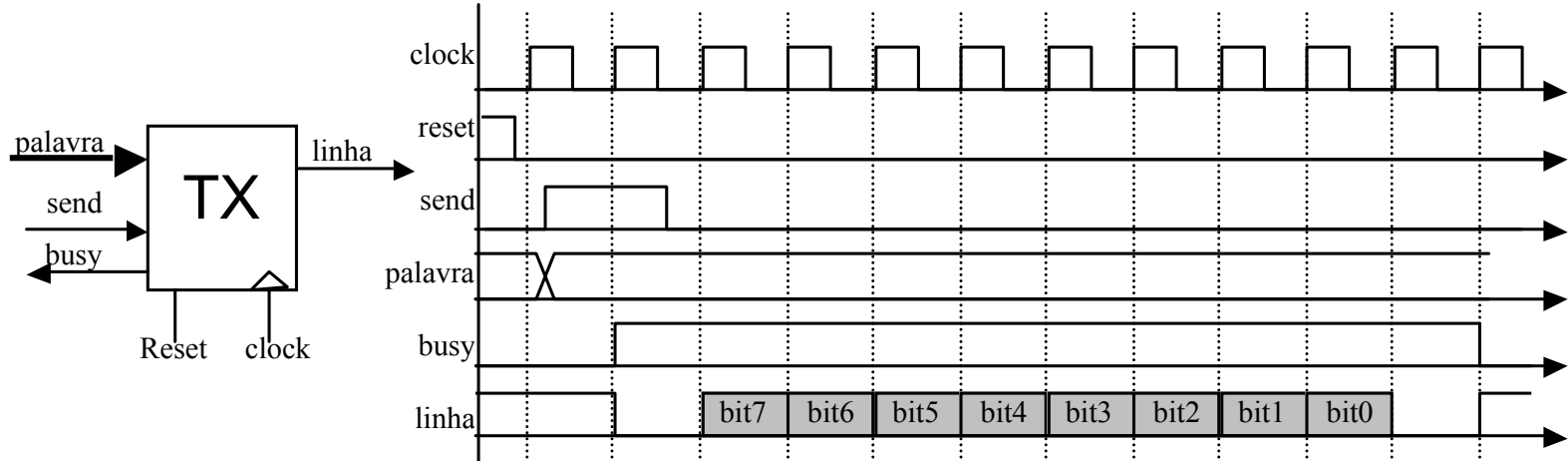1. O mundo externo ao TX (*test bench*) coloca um byte válido em “palavra”, e sobe o sinal “send”, indicando a TX que há dado a ser enviado para a “linha”.
2. No primeiro ciclo de *clock* após a subida de “send” o módulo TX sobe o sinal de “busy”, impedindo que o mundo externo solicite novos dados. Concorrentemente a esta ação a linha sai do repouso, indo a zero por um ciclo (bit denominado *start bit*).
3. Nos próximos 8 ciclos de *clock* o dado escrito em palavra é colocado bit a bit na “linha”
4. No décimo ciclo de *clock* após a detecção do *send* a linha vai a zero (stop bit) e o *busy* desce no final do ciclo.



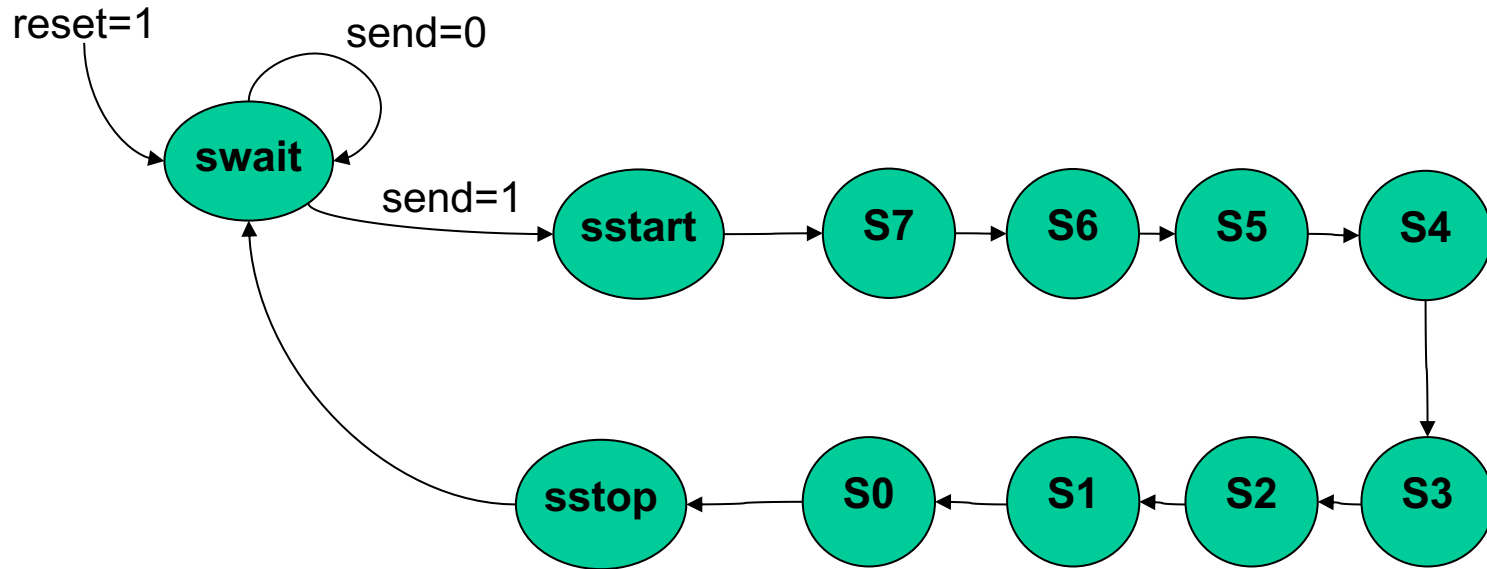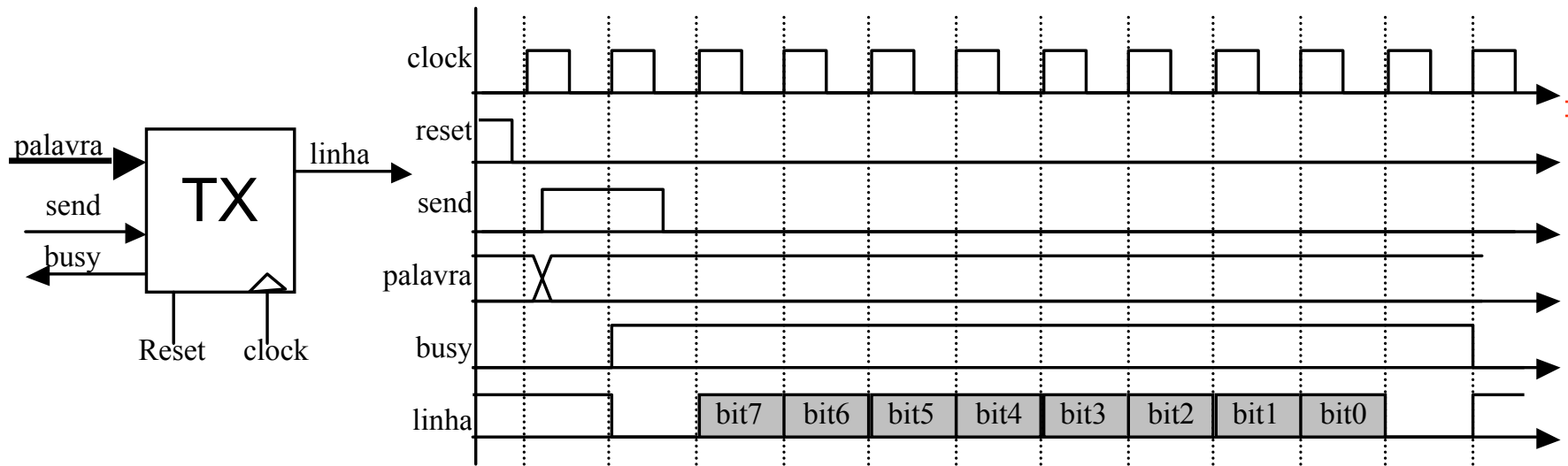DICA: a máquina de estados tem 11 estados. A controle da saída “linha” pode ficar dentro do processo combinacional da máquina de estados. O sinal de “busy” pode ser implementado como uma atribuição concorrente fora dos processos.



```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
entity ex5 is
```

```
  port ( clock,reset,send: in _____;
         palavra: in _____;
         busy, linha: out _____
       );
```

```
end ex5;
```

```
architecture transmissor of ex5 is
```

```
  type STATES is (_____);
```

```
  signal EA, PE : STATES;
```

```
begin
```

```
  process(reset,clock)
```

```
  begin
```

```
    if reset='1' then
```

```
      EA <= _____;
```

```
    elsif rising_edge(clock) then
```

```
      EA <= PE;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
  process(EA, send)
```

```
  begin
```

```
    case EA is
```

```
      -----
```

```
      -----
```

```
      -----
```


```
    end case;
```

```
  end process;
```

```
  busy <= _____;
```

```
  linha <= _____;
```

```
end transmissor;
```

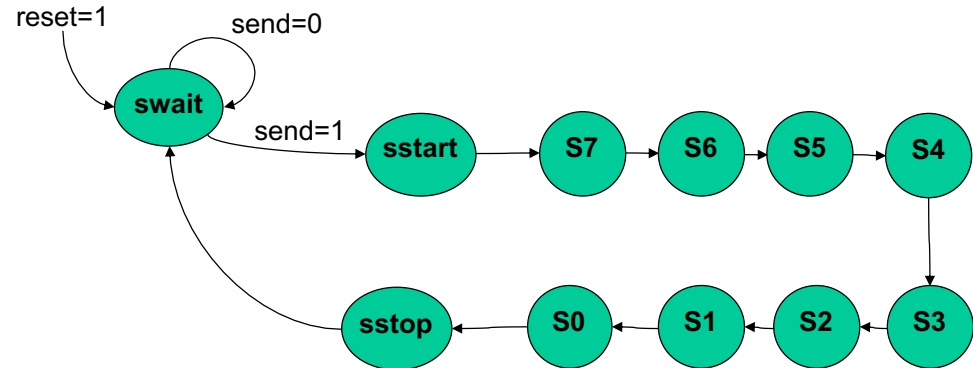

Transmissão de Dados Serial

Para a validação usar o test bench abaixo:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity transmissor_tb is
end transmissor_tb;

architecture TB_ARCHITECTURE of transmissor_tb is
    signal busy, linha, reset, send: std_logic;
    signal palavra : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal clock : std_logic := '0';

begin
    UUT : entity work.transmissor
        port map (clock => clock, reset => reset, send => send,
                  palavra => palavra, busy => busy, linha => linha );
    clock <=  not clock after 10 ns;


    reset <= '1', '0' after 3 ns;

    send <= '0', '1' after 23 ns, '0' after 50 ns, '1' after 300 ns, '0' after 320 ns;

    palavra <= "11010001", "00100110" after 300ns;

end TB_ARCHITECTURE;
```

Transmissão de Dados Serial

 

1. Indicação de *send* com palavra 1101 0001
2. *busy* fica ativo durante toda a transmissão

Na linha de dados temos {start bit, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, stop bit}

FSM 7 - Exponencição

Você é responsável por desenvolver um módulo que calcula a exponencição x^y . Assuma que exista um módulo de multiplicação que possui a seguinte interface:


```
entity mult_serial is
  port( clock, reset : in std_logic;
        start: in std_logic;
        A: in std_logic_vector(31 downto 0);
        B: in std_logic_vector(31 downto 0);
        end : out std_logic;
        resultado: out std_logic_vector(63 downto 0)
  );
end mult_serial;
```

Este é o multiplicador serial visto anteriormente. O início da multiplicação é dado por *start=1* e o final da multiplicação é sinalizado por *end=1*.

O protocolo do módulo de exponencição (*mod_exp*) é o mesmo do multiplicador. Quando o sinal de *start* for '1', os valores *X* (8 bits) e *Y* (4 bits) são capturados em registradores internos, e inicia-se o processo de exponencição por multiplicações sucessivas. O processo de exponencição termina quando *end=1*. Saída de 32 bits.

- A. Defina em VHDL a entidade do *mod_exp*.
- B. Desenhe a máquina de estados (FSM) do *mod_exp*, atribuindo valores aos sinais de controle e definindo as transições entre cada estado.
- C. Descreva em VHDL apenas a máquina de estados, explicando os sinais utilizados para as transições entre os estados.

FSM 7 - Exponenciação

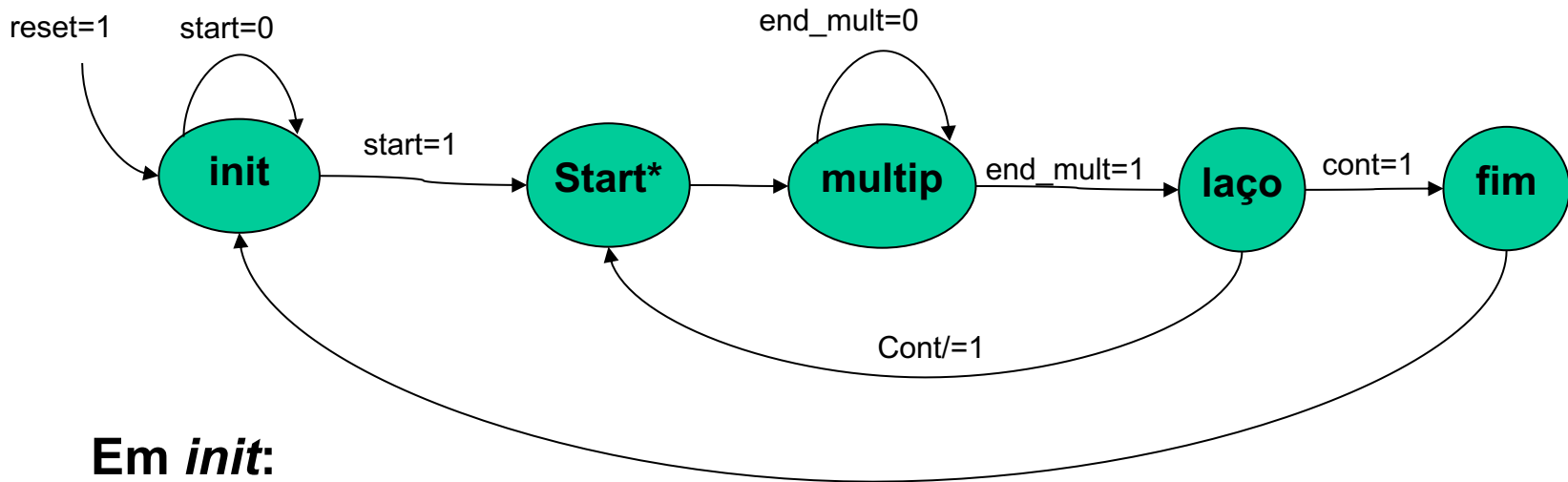

Em *init*:

$cont \leftarrow Y$
 $op1 \leftarrow X$
 $op2 \leftarrow 1$

Em *start:**

$start_mult \leftarrow 1$

Em *laço*:

$op2 \leftarrow produto$
 $cont --$

Em *fim*


$end_exp \leftarrow 1$
 $resultado \leftarrow produto$

FSM 7 - Exponencição

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

entity exponenciador is
    port( clock, reset : in std_logic;
          start : in std_logic;
          X : in std_logic_vector(7 downto 0);
          Y : in std_logic_vector(31 downto 0);
          end_expo : out std_logic;
          resultado : out std_logic_vector(63 downto 0)
    );
end exponenciador;

 architecture exponenciador of exponenciador is
    type states is (init, start_multip, multip, laço, fim);
    signal EA, PE : states;
    signal end_mul, start_mul: std_logic;
    signal cont : std_logic_vector(31 downto 0);
    signal produto, op2 : std_logic_vector(63 downto 0);
    signal op1: std_logic_vector(31 downto 0);
begin
```



```
mu: entity work.mult_serial
    port map( clock=> clock, reset=> reset, start=>start_mul,
              A => op1, B=> op2(31 downto 0),
              end_mul => end_mul,
              produto=> produto
    );

-- bloco de dados
process (reset, clock)
begin
    if reset='1' then
        resultado <= (others=>'0');
    elsif rising_edge(clock) then

        start_mul <= '0'; -- default value
        end_expo <= '0';

        case EA is

            when init => -- inicializa os registradores
                cont <= Y;
                op1(7 downto 0) <= X;
                op1(31 downto 8) <= (others=>'0');
                op2 <= (0=>'1', others=>'0'); ----- valor 1

            when start_multip => start_mul <= '1';

            when laço => -- armazena o resultado da multiplicacao e inicia nova iteracao
                op2 <= produto;
                cont <= cont -1;

            when fim => end_expo <= '1';
                resultado <= produto;

            when others => null;

        end case;
    end if;
end process;

end exponenciador;
```

**Completar
aqui com a
FSM**

