

Introdução à Linguagem VHDL



Motivação

Qual é o problema do projetarmos sistemas digitais a partir de *esquemáticos* ?

✓ Há 50 anos atrás já não era muito trivial...



✓ Hoje em dia...

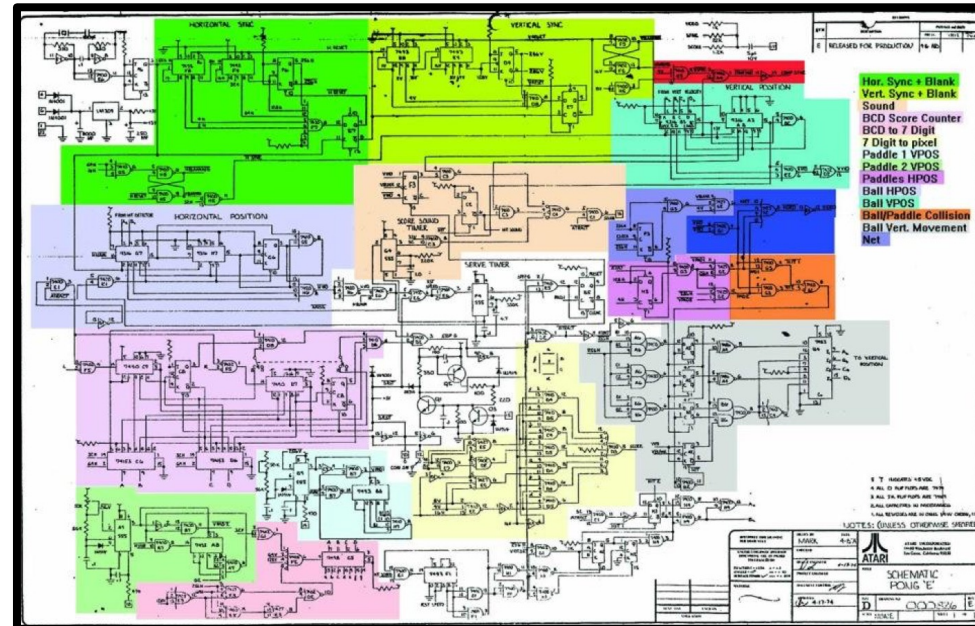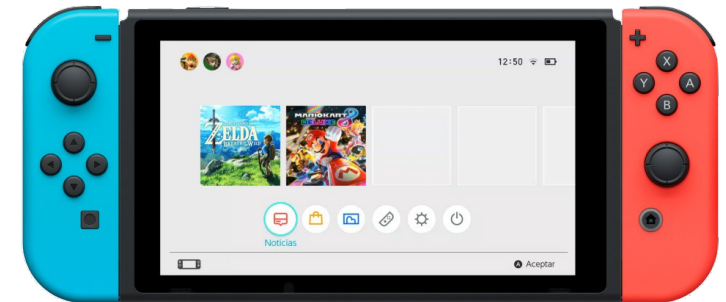

Introdução

VHDL – VHSIC Hardware Description Language

- ✓ Uma linguagem para *descrever* sistemas digitais
- ✓ Feita para *especificar* hardware. Atualmente serve para *simulação* e *síntese*
- ✓ Linguagem utilizada mundialmente por empresas de CAD, onde tem grande adoção na Europa. Já *Verilog* é muito usado nos EUA

Benefícios:

- ✓ Projetos independentes da tecnologia (implementação física é postergada)
- ✓ Ferramentas de CAD compatíveis entre si
- ✓ Permite, através de simulação, verificar o comportamento do sistema digital
- ✓ Reduz tempo e custo de projeto. **Consequência:** reduz “*time-to-market*” (tempo de chegada de um produto ao mercado)

O que este documento aborda?

Estrutura dos módulos: par **entidade-arquitetura**

Comandos simples

- **Atribuição**
- **Operadores lógicos**

Hierarquia: instanciar módulos dentro de módulos

Validação por simulação: **test bench**

VHDL é uma linguagem de programação?

- **Resposta educada** 😊
 - **Não!** É uma linguagem de descrição de hardware!
- **Código é executado em um simulador**
 - Não se enxerga o “compilador” de VHDL, não há um “código executável” visível
- **Testbench:**
 - Uma descrição em VHDL ou outra linguagem do procedimento de teste de um circuito
 - Especificação comportamental do ambiente externo ao projeto (estímulos externos)
 - Interage com o projeto
 - Não precisa ser descrito em VHDL (o projeto VHDL pode ser validado em ambiente C/C++)

Estrutura de um programa VHDL

- Estrutura dos módulos: par entidade-arquitetura
- Comandos simples
 - Atribuição
 - Operadores lógicos
- Hierarquia: instanciar módulos dentro de módulos
- Validação por simulação: test bench

- Cada módulo tem sua própria **entity** e **architecture**
- Toda a comunicação ocorre através das portas declaradas em cada entity, observando-se o tipo, tamanho, se se trata de sinal ou barramento e a direção
- Várias funções e tipos básicos são armazenados em bibliotecas (*library*). A biblioteca “IEEE” sempre é incluída
- Biblioteca do usuário (default): **work**. Todos os arquivos contidos no diretório de trabalho fazem parte da biblioteca do usuário


Entidade

Entity – Interface Externa

- ✓ Especifica somente a **interface** entre o hardware e o ambiente
- ✓ Não contém definição do comportamento ou da estrutura interna

Exemplo – Meio somador:

✓ Esquemático:

 

✓ Código VHDL da entidade:

```
entity half_adder is  
port (A, B: in std_logic;  
        Sum, Carry: out std_logic);  
end entity;
```

Arquitetura

- A função de uma “*entity*” é determinada pela sua “*architecture*”
- Organização:

Architecture
Declarações <ul style="list-style-type: none"><i>signal</i> - sinais de comunicação entre processos concorrentes sinais que comunicação entre processos concorrentes e os pinos de E/S<i>type</i> - novos tipos<i>constant</i> - constantes<i>component</i> - componentes (para descrever estrutura)<i>function</i> - subprogramas (<i>apenas a declaração destes</i>)
Begin (declarações concorrentes)
<ul style="list-style-type: none">Atribuição a sinaisChamadas a “<i>functions</i>” e a “<i>procedures</i>”Instanciação de ComponentesProcessos: descrição de algoritmo
End

Arquitetura

Architecture – Comportamento


- ✓ Especifica o comportamento e/ou a estrutura interna da *entity*
- ✓ Deve ser associada a uma *entity* específica
- ✓ Uma *entity* pode ter associada a si várias *architecture* (representando diferentes formas de implementar um mesmo módulo)

Exemplo – Meio somador:

✓ Tabela Verdade:

A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

✓ Circuito Combinacional:

 

✓ Código VHDL da arquitetura:

```
architecture half_adder of half_adder is
begin
    Sum    <= A xor B;
    Carry <= A and B;
end architecture;
```

DESCRIÇÃO COMPLETA DO MEIO SOMADOR

```
-- Biblioteca
-----

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

-- Entidade
-----

entity half_adder is
    port (A, B: in std_logic;
          Sum, Carry: out std_logic);
end entity;

-- Arquitetura
-----

architecture half_adder of half_adder is
begin
    Sum    <= A xor B;
    Carry <= A and B;
end architecture;
```

Esta biblioteca e pacote definem o tipo ***std_logic***, o qual não faz parte da linguagem VHDL!

- ✓ Assume valores {'0', '1', 'X', 'L', 'l', 'H', 'h', 'Z', 'U'}
- ✓ ***std_logic_vector***: tipo que indica um conjunto de bits ***std_logic***, isto é um barramento de N bits
 - Exemplo: ***std_logic_vector(7 downto 0)***

Expressões Lógicas

O que este PPT aborda em VHDL?

Estrutura dos módulos: par entidade-arquitetura

Comandos simples

→ • Atribuição

→ • Operadores lógicos

Hierarquia: instanciar módulos dentro de módulos

Validação por simulação: test bench

Operadores nativos de VHDL:

- ✓ Operações lógicas: **and**, **or**, **nand**, **nor**, **xor**, **not**
- ✓ Operações relacionais: **=**, **/=**, **<**, **<=**, **>**, **>=**
- ✓ Operações aritméticas: **-** (unária), **abs**
- ✓ Operações aritméticas: **+**, **-**
- ✓ Operações aritméticas: *****, **/**
- ✓ Operações aritméticas: **mod**, **rem**, ******
- ✓ Concatenação: **&**
 - Exemplo: “1001” & “0011” resulta em “10010011”

Menor

PRIORIDADE

Maior

Observação:



- ✓ Incluindo-se o pacote “**use ieee.std_logic_unsigned.all**” pode-se somar vetores de bits (**std_logic_vector**) apenas com operador **+**

– **Questão:** o que a seguinte linha de VHDL realiza? **X <= A <= B**

Uso de hierarquia: instanciação (1/2)

Módulos compostos por sub-módulos (**instâncias**) conectados por sinais:

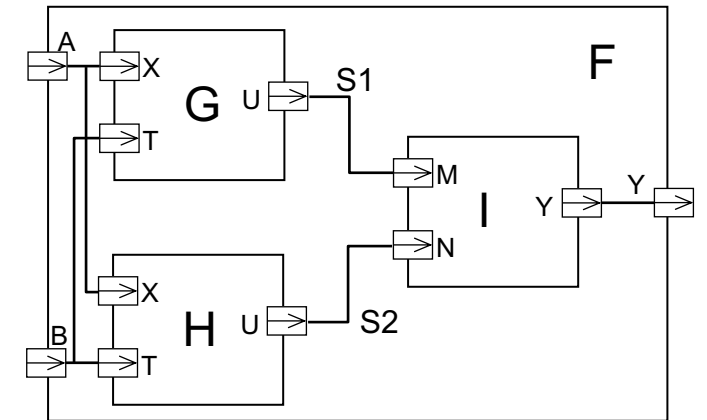 - ✓ Na Figura ao lado, tem-se o módulo **F** (*entity* desenhada à esquerda), com entradas A e B e saída Y.
- ✓ A *architecture* de **F** é composta pelos módulos G, H, I e pelos sinais internos s1 e s2. Note-se que G e H possuem a mesma *entity* (entradas X, T, e saída U), representando (G e H) duas instâncias distintas de um mesmo módulo de hardware.



Em VHDL:

- ✓ Instâncias são denominadas **component**
- ✓ Fios de interconexão: **signal** (sinais de um determinado tipo)
- ✓ Para criar relação entre sinais e conectores das instâncias: comando **port map**


Uso de hierarquia: instanciação (2/2)

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
entity contador is  
    port( clock : in std_logic; q1, q0 : out std_logic);  
end contador;
```

```
architecture estrutural of contador is  
    signal ff0, ff1, inv_ff0 : std_logic;  
begin  
    bit_0:  entity work.Tflip_flop  
        port map( ck=> clock, q => ff0);  
    inv_ff0 <= not ff0;  
    bit_1:  entity work.Tflip_flop  
        port map( ck=> inv_ff0, q => ff1);  
    q0 <= ff0;  
    q1 <= ff1;  
end estrutural;
```

Declaração da Interface Externa

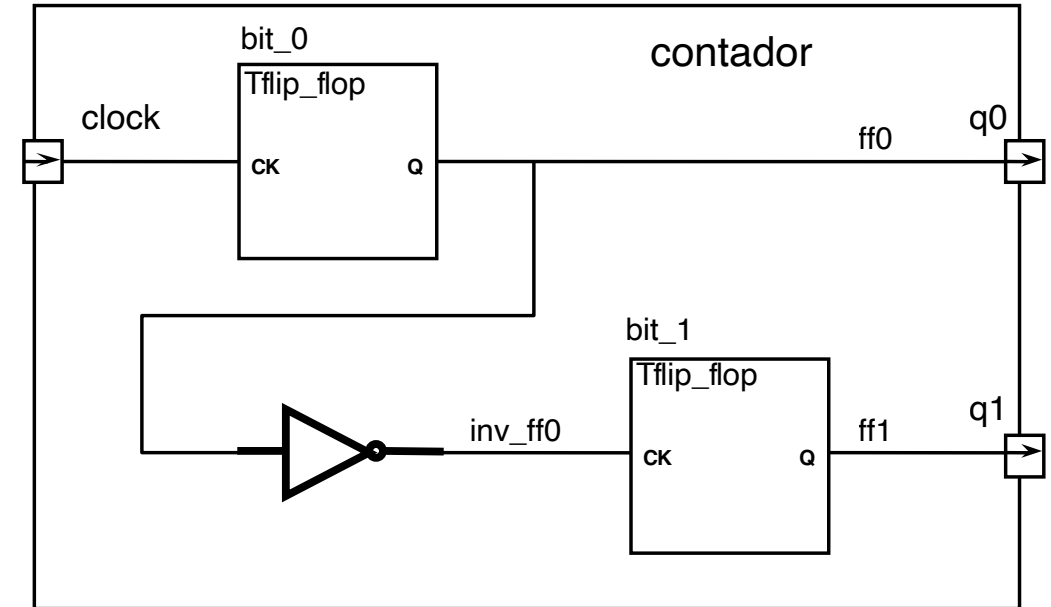Instanciações de módulos (lê-se "pino" em "sinal")



ATENÇÃO AOS SINAIS INTERNOS!

Ambiente de Verificação

O que este PPT aborda em VHDL?


Estrutura dos módulos: par entidade-arquitetura

Comandos simples

- Atribuição
- Operadores lógicos


Hierarquia: instanciar módulos dentro de módulos

→ Validação por simulação: test bench

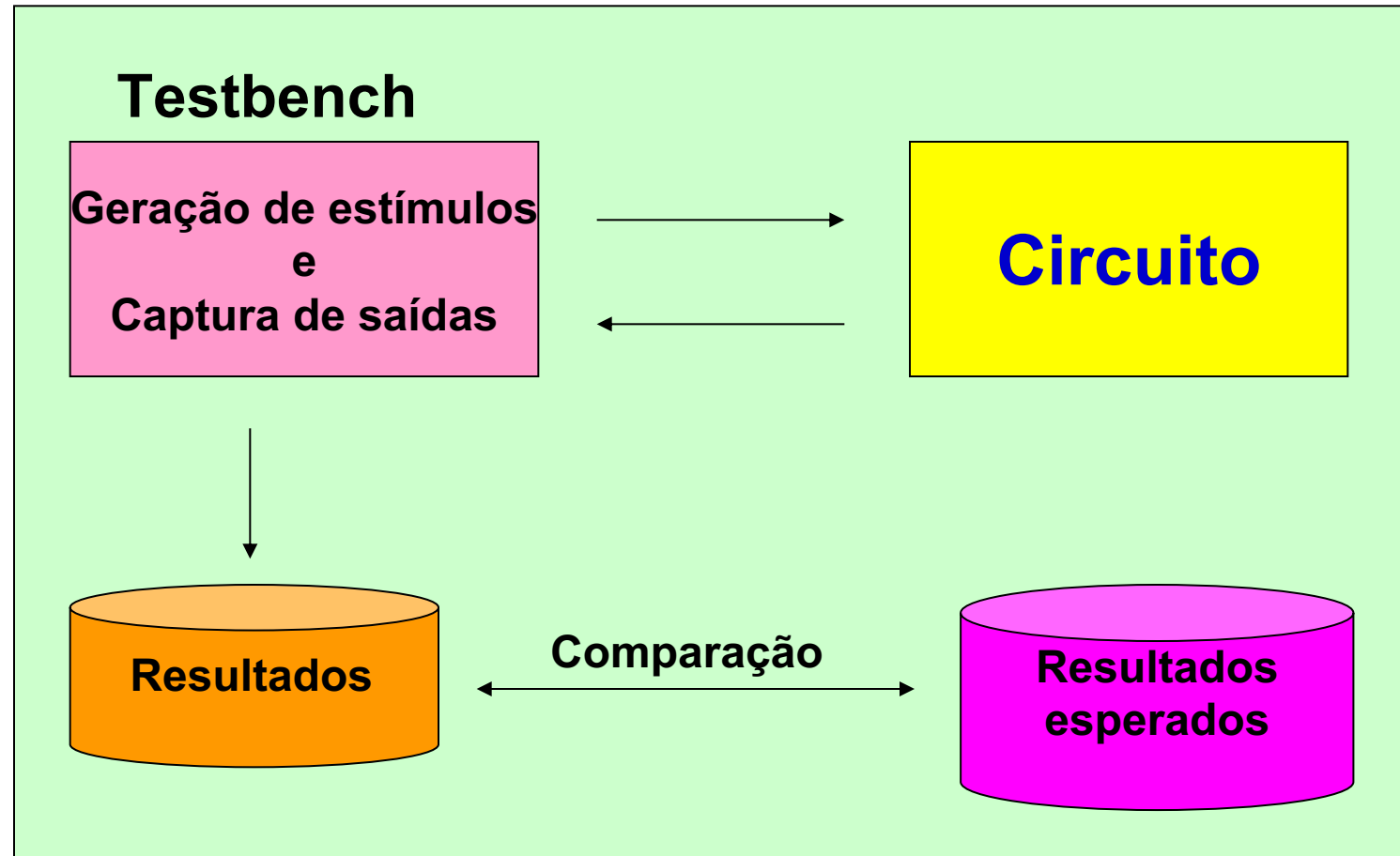

Simulação

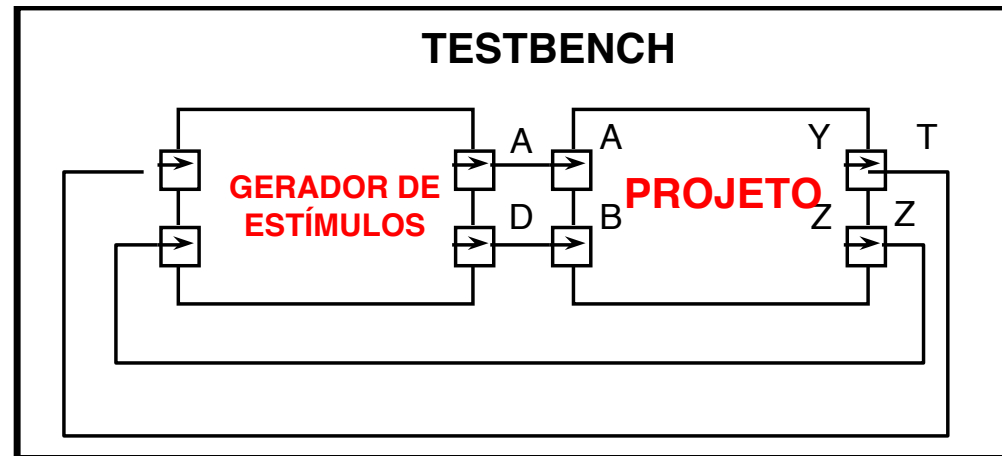- Uma forma simples de testar o projeto: *testbenches*
 - Na sua forma mais simples, um *testbench* consiste em um ou mais “processos geradores de estímulos” e uma **instância** do projeto que se quer testar
 - O *testbench* é construído como um módulo VHDL que **não** contém portas de entrada/saída. Ou seja, trata-se de um sistema fechado, ou autônomo



Exemplo de testbench para o meio somador

```
-----  
-- Biblioteca  
-----  
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
-----  
-- Entidade  
-----  
entity tb is  
end entity;  
  
-----  
-- Arquitetura  
-----  
architecture tb of tb is  
    signal A_tb, B_tb : std_logic;  
    signal Sum_tb, Carry_tb : std_logic;  
begin  
  
    A_tb <= '0', '1' after 10 ns, '0' after 20 ns, '1' after 30 ns;  
  
    B_tb <= '0', '1' after 20 ns;  
  
    DUT: entity work.half_adder  
        port map(A => A_tb, B => B_tb, Sum => Sum_tb, Carry => Carry_tb);  
  
end architecture;
```

} *Testbench* não tem pinos
externos (ports in ou out)

} Geração dos estímulos, dizendo
como os fios se comportam

} Instanciação do projeto, conectando
pinos do projeto aos fios do *testbench*
✓ Atenção a ordem de **pinos e sinais**

Material de apoio para simulação

1. Baixe o Material de Apoio do Moodle


Introdução à VHDL e Simulação com ModelSim




Introdução a VHDL



Material de Apoio para Introdução à VHDL

 

2. Descompacte o Material de Apoio

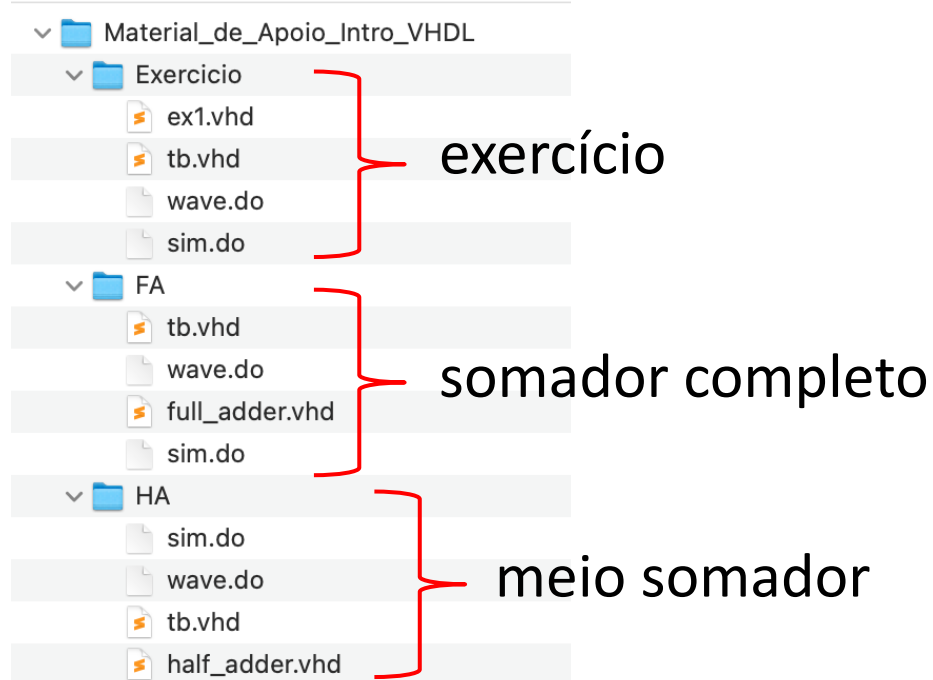



Cada pasta contém:

- VHDL do circuito
- test bench
- forma de onda – wave.do
- script de simulação

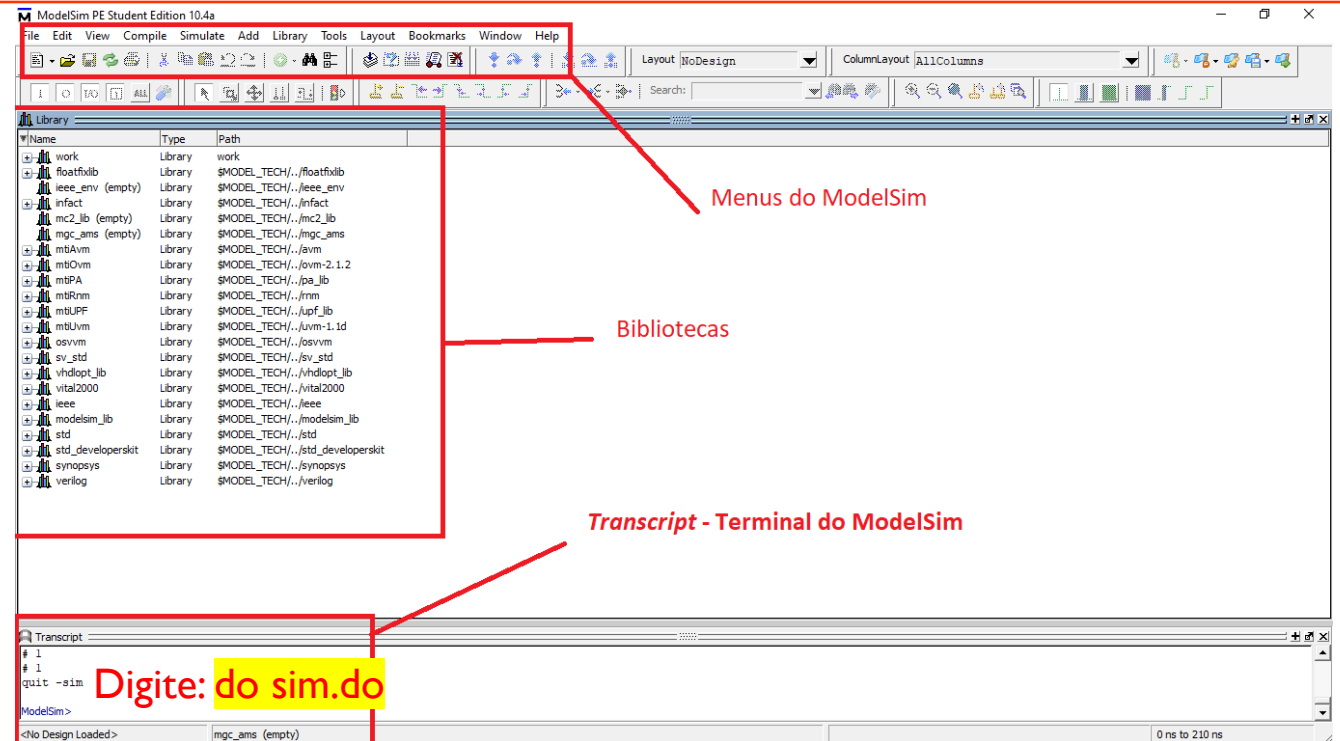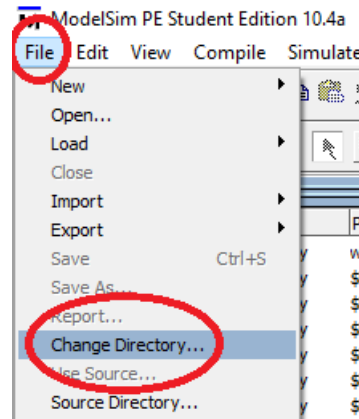Exemplo de simulação para o meio somador

Abra o **Modelsim**


Altere o diretório escolhendo a pasta HA (meio somador) do Material de Apoio descompactado



Nos laboratórios da PUC:

 
1. Login no LINUX
2. Digitar: `source /soft64/source_gaph`
3. Digitar: `module load modelsim`
4. Ir para o diretório de trabalho e digitar: `vsim`

Na aba *Wave* deve aparecer a seguinte forma de onda:




Somador Completo

✓ Esquemático:

 


✓ Circuito Combinacional:

 

✓ Tabela Verdade:

A	B	C _{in}	Soma	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

✓ Forma de Onda:

 


✓ Descrição em VHDL:

```
-----  
-- Biblioteca  
-----  
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
use IEEE.std_logic_unsigned.all;  
  
-----  
-- Entidade  
-----  
entity full_adder is  
    port (A, B, Cin: in std_logic;  
          Cout, Soma: out std_logic);  
end entity;  
  
-----  
-- Arquitetura  
-----  
architecture full_adder of full_adder is  
begin  
  
    Cout <= (A and B) or (A and Cin) or (B and Cin);  
  
    Soma <= A xor B xor Cin;  
  
end architecture;
```

 Exemplo de como descrever um circuito combinacional

Como você descreveria o circuito abaixo utilizando a linguagem VHDL?



1. Desenhe os limites do circuito digital e descreva os pinos de entrada e saída escrevendo a *entidade* do circuito
2. Escreva letras indicando os sinais internos e comece a escrever a *arquitetura* declarando esses sinais
3. Descreva as portas e as ligações internas que modele a *arquitetura*

```
-- Biblioteca
-----

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

-- Entidade
-----


entity exemplo is
    port (A, B, C: in std_logic;
          D, E: out std_logic);
end entity;

-- Arquitetura
-----

architecture exemplo of exemplo is
    signal F, G, H, I: std_logic;
begin
    F <= (not a) and B;
    G <= (not a) and C;
    H <= B and C;
    I <= A xor B;
    D <= F or G or H;
    E <= I xor C;
end architecture;
```

Exercício

 1. Dado o esquemático abaixo, descreva utilizando a linguagem VHDL.



✓ Forma de onda da solução:



```
G <= A nor (not B);
H <= (not B) nand (not C);
I <= (not B) and (not C);
D <= G xor (not H);
E <= H or (not B);
F <= H xor I;
```

Solução

```
-- Biblioteca
-----

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

-----


-- Entidade
-----

entity ex1 is
    port (A, B, C: in std_logic;
          D, E, F: out std_logic);
end entity;


-----

-- Arquitetura
-----

 architecture ex1 of ex1 is
    signal G, H, I: std_logic;
begin
    G <= A nor (not B);
    H <= (not B) nand (not C);
    I <= (not B) and (not C);
    D <= G xor (not H);
    E <= H or (not B);
    F <= H xor I;
end architecture;
```



Soma e subtração

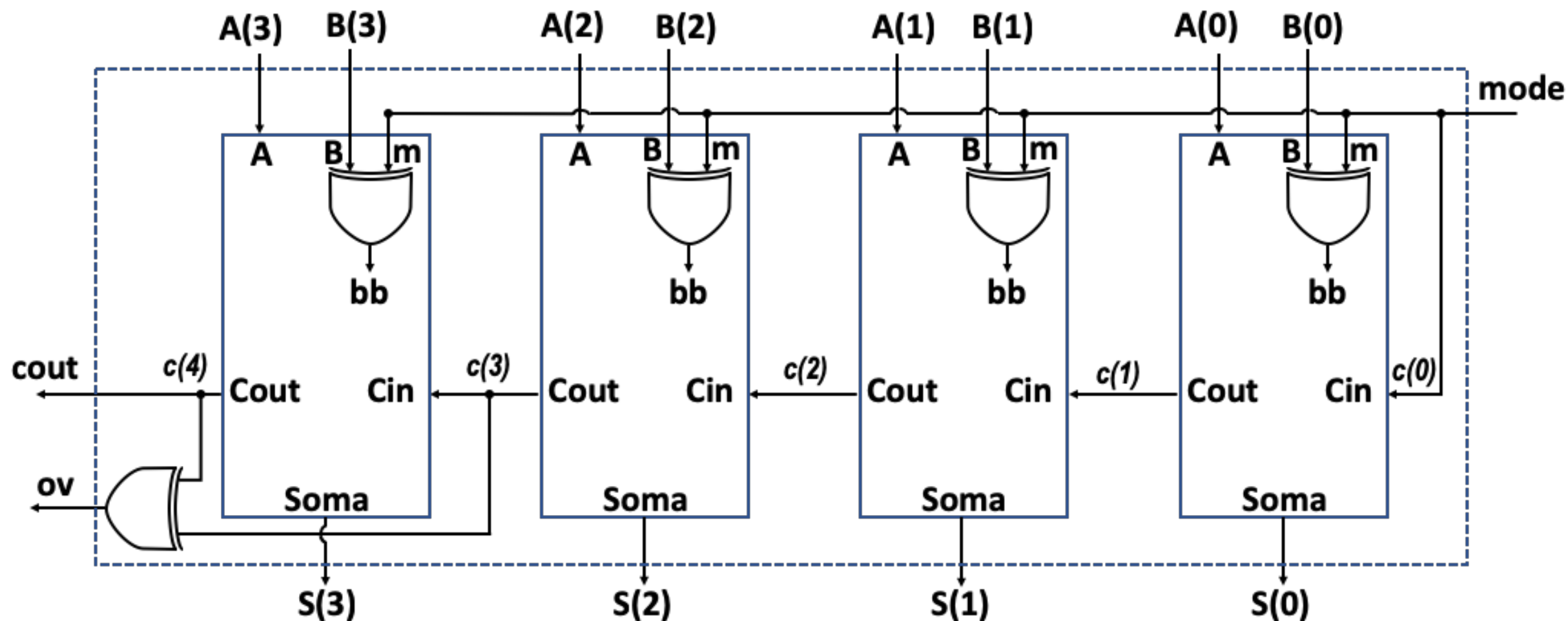


Soma e subtração

1. O primeiro passo é criar um par entidade-arquitetura baseado no somador completo.

Há 3 modificações em relação ao FA original:

 1. Uma entrada a mais na entidade – m (modo)
2. Um sinal interno – bb
3. Uma porta lógica xor adicional para inverter B quando m=1




Assim, as equações lógicas na arquitetura do *soma_sub* correspondem a:

bb <= B xor m;

Cout <= (A and **bb**) or (A and Cin) or (**bb** and Cin);

Soma <= A xor **bb** xor Cin;

 

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity soma_sub is
    port (a, b, Cin, m: in std_logic;
          s, co: out std_logic);
end entity;

architecture a1 of soma_sub is
    signal bb: std_logic;
begin

    bb <= b xor m;
    co <= (a and bb) or (a and Cin) or (bb and Cin);
    s <= a xor bb xor Cin;


end architecture;
```


Soma e subtração

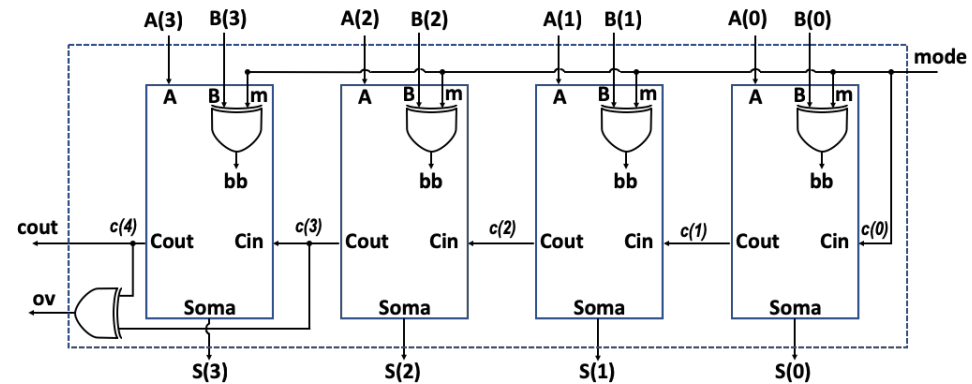2. O segundo passo é criar um par entidade-arquitetura, **soma_sub4**. As modificações necessárias em relação ao somador de 4 bits são uma entrada a mais na entidade – *m* (modo), e a conexão deste sinal no *Cin* do primeiro *soma_sub*.

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
entity soma_sub4 is  
    port( a, b : in std_logic_vector(3 downto 0);  
          s : out std_logic_vector(3 downto 0);  
          M : in std_logic;  
          OV : out std_logic;  
          CO : out std_logic  
    );  
end soma_sub4;
```



```
architecture a1 of soma_sub4 is  
    signal carry : std_logic_vector(4 downto 0);  
begin  
    carry(0) <= M;  
    CO <= carry(4);  
    OV <= carry(4) xor carry(3);
```

```
    FA1: entity work.soma_sub  
        port map( a => a(0), b => b(0), Cin => carry(0), m=>M, s => s(0), co => carry(1) );
```

```
    FA2: entity work.soma_sub  
        port map( a => a(1), b => b(1), Cin => carry(1), m=>M, s => s(1), co => carry(2) );
```

```
    FA3: entity work.soma_sub  
        port map( a => a(2), b => b(2), Cin => carry(2), m=>M, s => s(2), co => carry(3) );
```

```
    FA4: entity work.soma_sub  
        port map( a => a(3), b => b(3), Cin => carry(3), m=>M, s => s(3), co => carry(4) );
```

```
end architecture a1;
```

Soma e subtração

3. O terceiro passo é criar o *test bench* para a geração das entradas para realizar somas e subtrações.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity tb is
end entity;


architecture tb of tb is
    signal A, B : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal S: std_logic_vector(3 downto 0);
    signal mode, cout, ov: std_logic := '0';
begin

    A <= x"A", x"F" after 20 ns, x"B" after 40 ns, x"7" after 60 ns, x"8" after 80 ns;
    B <= x"5", x"4" after 20 ns, x"C" after 40 ns, x"3" after 60 ns, x"8" after 80 ns;
    mode <= not mode after 10 ns;

    DUT: entity work.soma_sub4
        port map(a=>A, b=>B, M=>mode, s=>S, CO=>cout, OV=>ov);

end architecture;
```

Simulação – solução

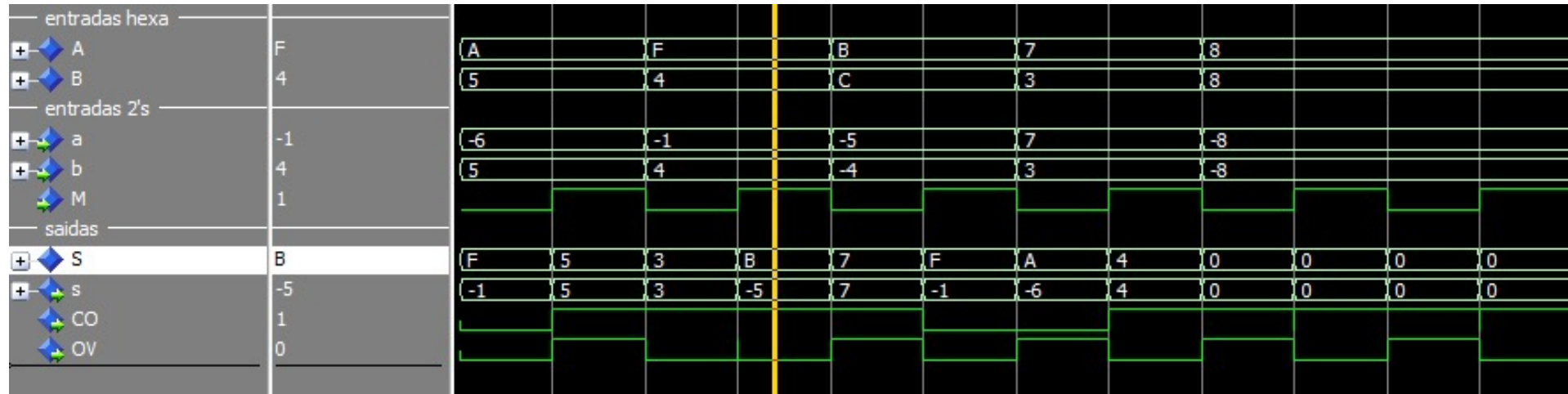

Exercício: realizar esta simulação completando o código no arquivo soma_sub4.vhd

Material de apoio “soma sub”

